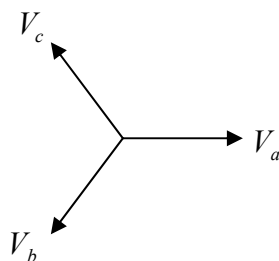


ادامه فصل دوم

مولفه های متقارن

(Symmetrical Components)

abc (positive sequence)




$$\bar{V}_a = \bar{V}_a$$

$$V_b = a^2 V_a$$

$$V_c = a V_a$$

acb (negative sequence)

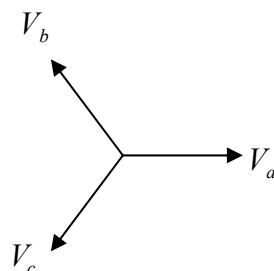

$$V_a = V_a$$

$$V_b = a V_a$$

$$V_c = a^2 V_a$$

$$a = e^{j120} \quad a = e^{j240} = e^{-j120} = a^*$$

$$(a^2)^* = a \quad a^3 = 1 \quad 1 + a + a^2 = 0$$

مثال- مولفه های هموپلر و معکوس و مستقیم سر ولتاژ در حالت رژیم دایم زیر بدست آورید.

$$\bar{V}_1 = 0$$

$$V_1(t) = 0$$

$$\bar{V}_2 = 220 \angle 0^\circ$$

→

$$V_2(t) = 220\sqrt{2} \sin 314t$$

$$\bar{V}_3 = 0$$

$$V_3(t) = 0$$

مولفه های فاز ۱ عبارتند از:

$$\bar{a} = e^{j120^\circ} = 1 \angle 120^\circ$$

$$\bar{a}\bar{V}_1 = \bar{a}^2\bar{V}_1 = 0$$


$$\bar{a}\bar{V}_2 = 220 \angle 120^\circ \quad \bar{a}^2\bar{V}_2 = 220 \angle 240^\circ$$

$$\bar{a}\bar{V}_3 = \bar{a}^2\bar{V}_3 = 0$$

$$\bar{V}_{0,1} = \frac{1}{3}(\bar{V}_1 + \bar{V}_2 + \bar{V}_3) = \frac{220}{3} \angle 0^\circ$$

$$\bar{V}_{i,1} = \frac{1}{3}(\bar{V}_1 + \bar{a}^2\bar{V}_2 + \bar{a}\bar{V}_3) = \frac{1}{3}(0 + 220 \angle 240^\circ + 0) = \frac{220}{3} \angle 240^\circ$$
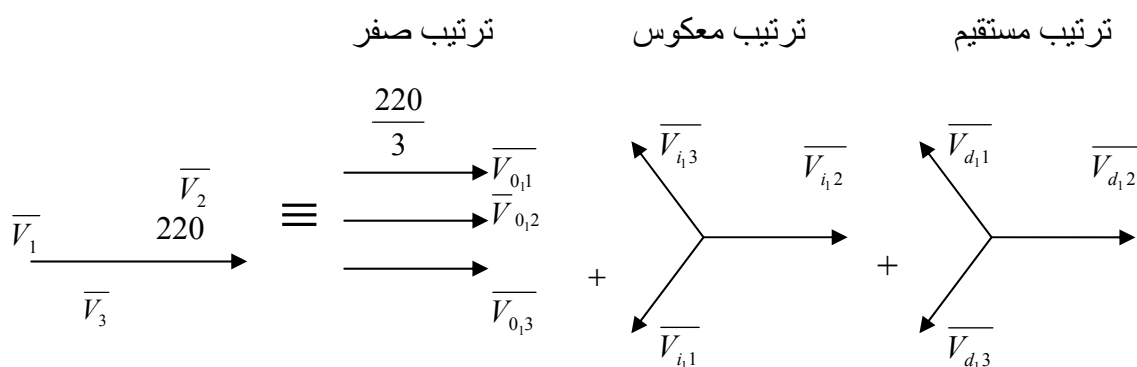
$$\bar{V}_{d,1} = \frac{1}{3}(\bar{V}_1 + \bar{a}\bar{V}_2 + \bar{a}^2\bar{V}_3) = \frac{1}{3}(0 + 220 \angle 120^\circ + 0) = \frac{220}{3} \angle 120^\circ$$



مثال- در يك شبکه قدرت مولفه های جریانهای اتصال کوتاه به طرف محل اتصال عبارتند از (فاز ۱ بعنوان فاز مبنا):

$$\begin{cases} \bar{I}_0 = 1 \text{ pu} \\ \bar{I}_i = j \text{ pu} \\ \bar{I}_d = 0 \text{ pu} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{I}_{0,1} = 1 \text{ pu} \\ \bar{I}_{i,1} = j \text{ pu} \\ \bar{I}_{d,1} = 0 \text{ pu} \end{cases}$$

مطلوب است جریانهای هر يك از فازهای سیستم سه فاز $\bar{I}_1, \bar{I}_2, \bar{I}_3$ ، اگر فاز ۱ بعنوان بردار مبنا باشد.

$$\bar{a} = e^{j\frac{2\pi}{3}} = 1 \angle 120^\circ$$

$$\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \\ \bar{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \bar{a} & \bar{a}^2 \\ 1 & \bar{a}^2 & \bar{a} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \bar{I}_{0,1} \\ \bar{I}_{i,1} \\ \bar{I}_{d,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \bar{a} & \bar{a}^2 \\ 1 & \bar{a}^2 & \bar{a} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ j \\ 0 \end{bmatrix} \text{ pu}$$


$$\bar{I}_1 = 1 + j \text{ pu} = \sqrt{2} \angle 45^\circ$$

$$\bar{I}_2 = 1 + j\bar{a} \text{ pu} = 1 + 1 \angle 210^\circ \text{ pu} = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - j\frac{1}{2} \text{ pu}$$

$$\bar{I}_3 = 1 + j\bar{a}^2 \text{ pu} = 1 + 1 \angle 330^\circ \text{ pu} = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - j\frac{1}{2} \text{ pu}$$

از روش هندسي مي توان مولفه ها را نيز براحتي بدست آورد

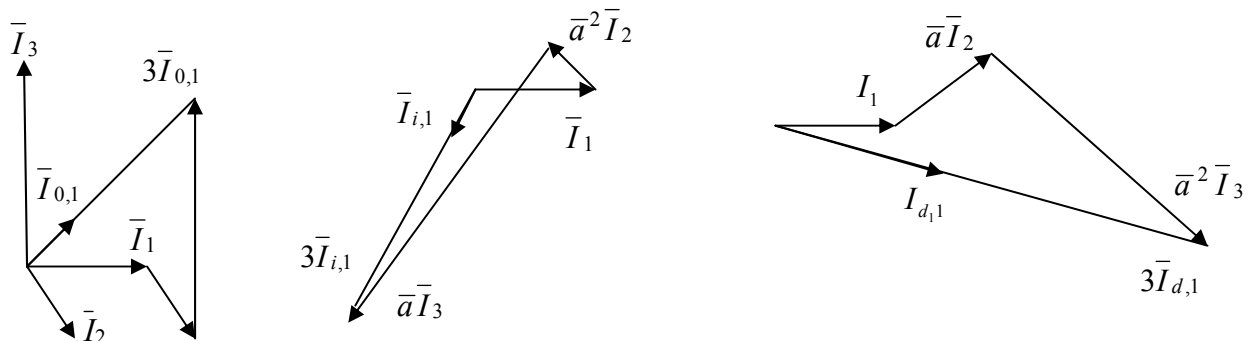
$$\bar{I}_0 = \frac{1}{3}(\bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \bar{I}_3) \quad \bar{I}_i = \frac{1}{3}(\bar{I}_1 + \bar{a}^2 \bar{I}_2 + \bar{a} \bar{I}_3) \quad \bar{I}_d = \frac{1}{3}(\bar{I}_1 + \bar{a} \bar{I}_2 + \bar{a}^2 \bar{I}_3)$$



و يا از روي مولفه ها نيز مي شود از طريق هندسي به خود بردارهاي اصلي رسيد:

اساسا ژنراتورها تشكيل شبکه سه فاز متعادل را خواهند داد، پس خود شبکه اساسا يك شبکه قدرت كاملا متقارن سه فاز است. ايمپدانس هر فاز در خطوط هوايي و ترانس ها و موتورها و در بارها اساسا تقسيم و توزيع متعادلي است. ذاتا يك شبکه قدرت يك شبکه متقارن سه فاز است. نا متعادلي وقتي پيش مي آيد كه در شبکه يك اتصال کوتاه نا متقارن وصل شود، مثلا يك فاز به زمين وصل شود و پتانسيل آن با پتانسيل زمين يكي مي شود. يك لحظه قبل از وقوع عيب مولفه هاي ولتاژ و جريان (مولفه مستقيم وجود دارد و مولفه هاي معكوس و هموپولر صفر هستند)

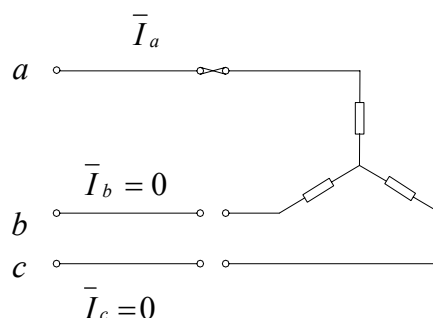تمرين- بار سه فاز متقارني با اتصال ستاره و جريان ۳۰ آمپر از طريق يك خط ۴ سيمه سه فاز متعادل تغذيه مي شود. اگر فيوزهاي دو عدد از فازها (b,c) قطع شوند ، با استفاده از روش مولفه هاي متقارن ، جريان خط ها را قبل و بعد از حالت نامتقارني محاسبه نماييد.



الف- قبل از قطع فیوزها:

$$\bar{I}_a = 30 \angle 0^\circ \text{ A} \quad \bar{I}_b = 30 \angle 240^\circ \text{ A} \quad \bar{I}_c = 30 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_{0,a} = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c) = \frac{1}{3}(30 \angle 0 + 30 \angle 240 + 30 \angle 120) = 0 \text{ A} \rightarrow \begin{cases} \bar{I}_{0,b} = 0 \\ \bar{I}_{0,c} = 0 \end{cases}$$

$$\bar{I}_{i,a} = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + \bar{a}^2 \bar{I}_b + \bar{a} \bar{I}_c) = \frac{1}{3}(30 \angle 0 + (1 \angle 240)(30 \angle 240) + (1 \angle 120)(30 \angle 120)) = 0 \text{ A}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \bar{I}_{i,b} = 0 \\ \bar{I}_{i,c} = 0 \end{cases}$$

$$\bar{I}_{d,a} = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + \bar{a} \bar{I}_b + \bar{a}^2 \bar{I}_c) = 30 \angle 0 = \bar{I}_a \rightarrow \begin{cases} \bar{I}_{d,b} = \bar{a}^2 \bar{I}_{d,a} = 30 \angle 240 = \bar{I}_b \\ \bar{I}_{d,c} = \bar{a} \bar{I}_{d,a} = 30 \angle 120 = \bar{I}_c \end{cases}$$

ب- بعد از قطع فیوزها:


$$\bar{I}_a = 30 \angle 0^\circ \text{ A} \quad \bar{I}_b = 0 \text{ A} \quad \bar{I}_c = 0 \text{ A}$$

$$\begin{cases} \bar{I}_{0,a} = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c) = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + 0 + 0) = \frac{1}{3} \bar{I}_a = 10 \angle 0^\circ \text{ A} \\ \bar{I}_{0,b} = \bar{I}_{0,c} = 10 \angle 0^\circ \text{ A} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{I}_{i,a} = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + \bar{a}^2 \bar{I}_b + \bar{a} \bar{I}_c) = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + 0 + 0) = \frac{1}{3} \bar{I}_a = 10 \angle 0^\circ \text{ A} \\ \bar{I}_{i,b} = \bar{a} \bar{I}_{i,a} = (1 \angle 120^\circ)(10 \angle 0^\circ) = 10 \angle 120^\circ \text{ A} \\ \bar{I}_{i,c} = \bar{a}^2 \bar{I}_{i,a} = (1 \angle 240^\circ)(10 \angle 0^\circ) = 10 \angle 240^\circ \text{ A} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{I}_{d,a} = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + \bar{a} \bar{I}_b + \bar{a}^2 \bar{I}_c) = \frac{1}{3}(\bar{I}_a + 0 + 0) = \frac{1}{3} \bar{I}_a = 10 \angle 0^\circ \text{ A} \\ \bar{I}_{d,b} = \bar{a}^2 \bar{I}_{d,a} = (1 \angle 240^\circ)(10 \angle 0^\circ) = 10 \angle 240^\circ \text{ A} \\ \bar{I}_{d,c} = \bar{a} \bar{I}_{d,a} = (1 \angle 120^\circ)(10 \angle 0^\circ) = 10 \angle 120^\circ \text{ A} \end{cases}$$

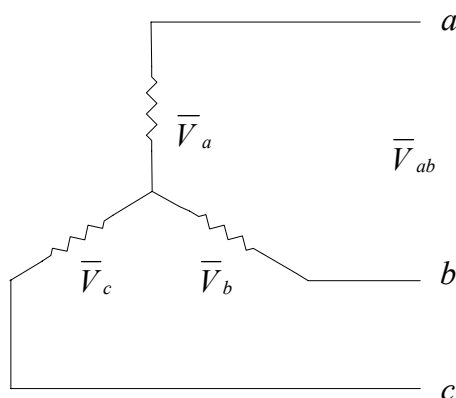تمرین- در يك سیستم سه فاز با اتصال ستاره فرض کنید ولتاژ فازها برابر \bar{V}_a ، \bar{V}_b ، \bar{V}_c بوده و همان سیستم با اتصال مثلث دارای ولتاژهای خط \bar{V}_{ab} ، \bar{V}_{bc} و \bar{V}_{ca} باشد. در اینصورت ارتباط میان مقادیر مولفه های متقارن ولتاژ را در این دو اتصال پیدا کنید.



نام گذاري مي كنيم

$$\begin{cases} \bar{V}_a = V_a \angle 0^\circ \\ \bar{V}_b = V_b \angle 240^\circ \quad (\overrightarrow{\bar{V}_a \bar{V}_b \bar{V}_c}) \\ \bar{V}_c = V_c \angle 120^\circ \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{V}_{ab} = \bar{V}_a - \bar{V}_b = \sqrt{3}V_a \angle 0 + 30^\circ \\ \bar{V}_{bc} = \bar{V}_b - \bar{V}_c = \sqrt{3}V_b \angle 240 + 30^\circ \quad (\overrightarrow{\bar{V}_{ab} \bar{V}_{bc} \bar{V}_{ca}}) \\ \bar{V}_{ca} = \bar{V}_c - \bar{V}_a = \sqrt{3}V_c \angle 120 + 30^\circ \end{cases}$$

ولتاژ ترتیب صفر تمام فازهاي اتصال مثلث صفر هستند. يعني در ترتیب صفر جرياني وارد مثلث نمي شود و جريان داخل مثلث و خارج آن صفر هستند.

استثنا: اما در ترانسفورماتور با اتصال مثلث و ستاره زمين شده، جريان خارج مثلث صفر هستند (از لحاظ الكتريكي) و جريان داخل مثلث ناشي از عبور جريان از طرف ستاره صفر نيستند (از لحاظ مغناطيسي). در حالت متعادل و نامتعادل داريم:

$$\bar{V}_{0,ab} = \frac{1}{3}(\bar{V}_{ab} + \bar{V}_{bc} + \bar{V}_{ca}) = \frac{1}{3}[(\bar{V}_a - \bar{V}_b) + (\bar{V}_b - \bar{V}_c) + (\bar{V}_c - \bar{V}_a)] = 0$$

$$\bar{V}_{i,ab} = \frac{1}{3}(\bar{V}_{ab} + \bar{a}^2 \bar{V}_{bc} + \bar{a} \bar{V}_{ca}) = \frac{1}{3}[(\bar{V}_a - \bar{V}_b) + \bar{a}^2(\bar{V}_b - \bar{V}_c) + \bar{a}(\bar{V}_c - \bar{V}_a)]$$


$$= \frac{1}{3}[(\bar{V}_a + \bar{a}^2 \bar{V}_b + \bar{a} \bar{V}_c) - (\bar{a} \bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{a}^2 \bar{V}_c)]$$

$$= \frac{1}{3}[(\bar{V}_a + \bar{a}^2 \bar{V}_b + \bar{a} \bar{V}_c) - \bar{a}(\bar{V}_a + \bar{a}^2 \bar{V}_b + \bar{a} \bar{V}_c)]$$

$$= \frac{1}{3}(1 - \bar{a})(\bar{V}_a + \bar{a}^2 \bar{V}_b + \bar{a} \bar{V}_c)$$

$$= (1 - \bar{a})\bar{V}_{i,a}$$
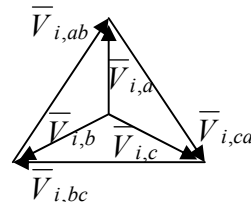
$$= (\sqrt{3} \angle -30^\circ) \bar{V}_{i,a}$$



$$\bar{a} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \bar{a}^2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 1 - \bar{a} = \frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$\bar{V}_{d,ab} = \frac{1}{3}(\bar{V}_{ab} + \bar{a} \bar{V}_{bc} + \bar{a}^2 \bar{V}_{ca}) = \frac{1}{3}[(\bar{V}_a - \bar{V}_b) + \bar{a}(\bar{V}_b - \bar{V}_c) + \bar{a}^2(\bar{V}_c - \bar{V}_a)]$$


$$= \frac{1}{3}[(\bar{V}_a + \bar{a} \bar{V}_b + \bar{a}^2 \bar{V}_c) - (\bar{a}^2 \bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{a} \bar{V}_c)]$$

$$= \frac{1}{3}[(\bar{V}_a + \bar{a} \bar{V}_b + \bar{a}^2 \bar{V}_c) - \bar{a}^2(\bar{V}_a + \bar{a} \bar{V}_b + \bar{a}^2 \bar{V}_c)]$$

$$= \frac{1}{3}(1 - \bar{a}^2)(\bar{V}_a + \bar{a} \bar{V}_b + \bar{a}^2 \bar{V}_c)$$

$$= (1 - \bar{a}^2)\bar{V}_{d,a}$$
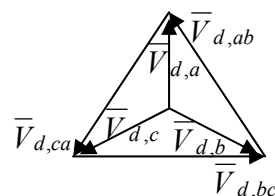
$$= (\sqrt{3} \angle +30^\circ) \bar{V}_{d,a}$$







$$\bar{a}^2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 1 - \bar{a}^2 = \frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \angle +30^\circ$$


$$\bar{I}_{0,1} = \frac{1}{3}(\bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \bar{I}_3) = 0$$

$$\bar{I}_{i,1} = \frac{1}{3}(\bar{I}_1 + \bar{a}^2 \bar{I}_2 + \bar{a} \bar{I}_3) = 0$$
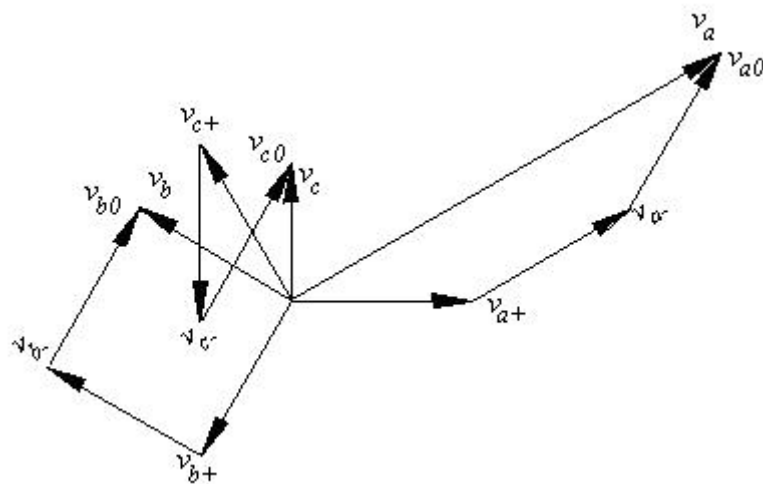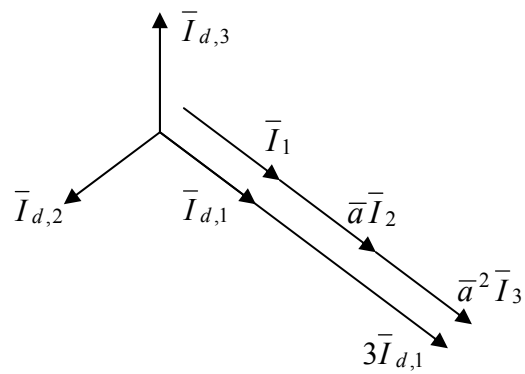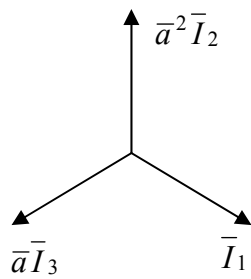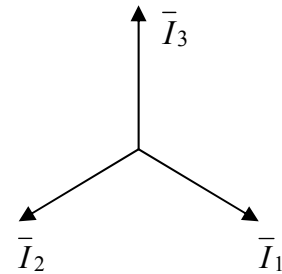
$$\bar{I}_{d,1} = \frac{1}{3}(\bar{I}_1 + \bar{a} \bar{I}_2 + \bar{a}^2 \bar{I}_3) = \bar{I}_1$$



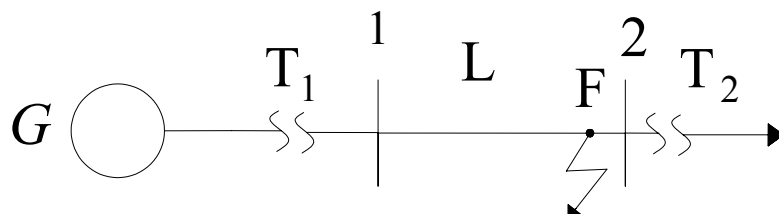مولفه هاي مستقيم در ژنراتورها محرك هستند و مولفه هاي معكوس و هموپولر صفر هستند. در دياگرام تـك خطی شبکه قدرت زیر داریم:




نیروهاي محرك این ژنراتور يك سیستم سه فاز متقارن مستقیم است.


$$\bar{E}_1 = \bar{E}$$

$$\bar{E}_2 = \bar{a}^2 \bar{E}$$

$$\bar{E}_3 = \bar{a} \bar{E}$$

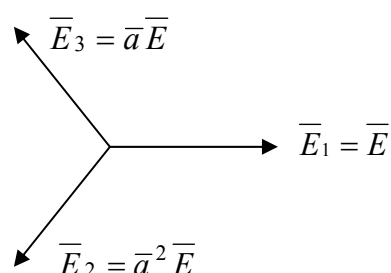

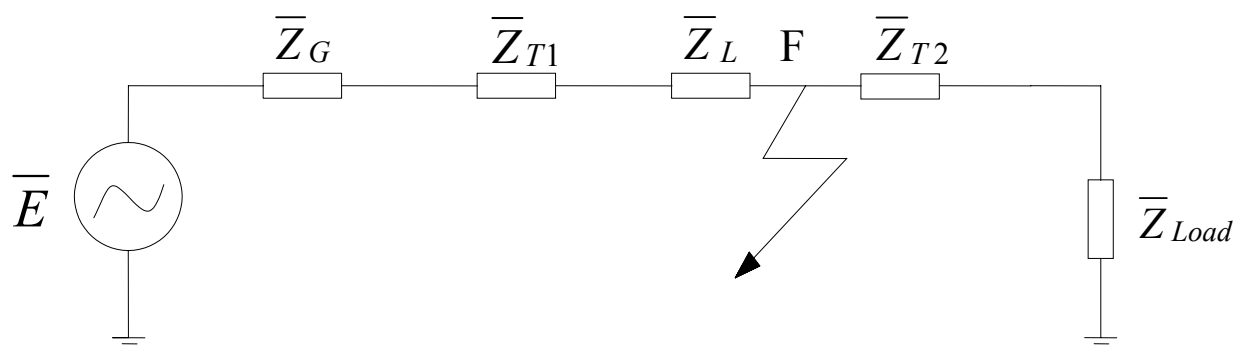چون شبکه و بار متعادل و متقارن است، اگر در يك جايي از شبکه يك اتصال کوتاه پيش آيد، شبکه عيب تکفاز با زمین (فاز ۱ با زمین در نقطه P) با این اتصال کوتاه با زمین معادلات شبکه به چه صورت پيش مي آيد. قبل از عيب دياگرام تـك خطي براي حل مساله کافي است.



ولي در حالت اتصال کوتاه ديگر این دياگرام تـك خطي را نمي شود رسم کرد، چون این دياگرام براي حالت سالم مدار است و ولتاژها و جريان ها متعادل و متقارن خواهد بود. بايستي هم ژنراتور و هم المانهاي مدار را در سه سیستم (هموپولر، مستقيم و معكوس) نوشت و KVL را نيز نوشت.

در نقطه عیب ولتاژها و جریانهای نامتعادل داریم ولی در سر ژنراتور ولتاژها و جریانهای متعادل داریم و نامتعادلی در سر عیب و نامتعادلی در سر افت ولتاژهای خطها باعث می شود که ولتاژ در دو سر ژنراتور در همان حالت متعادل باقی بماند.

$$G \begin{cases} \bar{E}_1 = \bar{E} \\ \bar{E}_2 = \bar{a}^2 \bar{E} \\ \bar{E}_3 = \bar{a} \bar{E} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{E}_0 = 0 \\ \bar{E}_i = 0 \\ \bar{E}_d = \bar{E} \end{cases} \quad \text{در حالت متعادل و نامتعادل}$$

مقادیر L و C های بدست آمده در بررسی سیستم های قدرت ۱ در حالت متعادل است چون آنها برای شرط $\bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \bar{I}_3 = 0$ بدست آمده بودند (در سیستم مستقیم). در سیستم های دیگر لازم نیست L و C را حساب کرد. اگر \bar{Z}_G امپدانس ژنراتور باشد در آن صورت امپدانس های ترتیب های صفر، منفی و مثبت ژنراتور به قرار زیر می باشند.

$$\bar{Z}_{0,G}$$

$$\bar{Z}_{i,G}$$

$$\bar{Z}_{d,G}$$

در موتورها و در سیستم دینامیک $\bar{Z}_d \neq \bar{Z}_i$ اگر جای دو فاز با هم عوض شوند، جهت چرخش نیز عوض می شود. در ژنراتورها در سیستم استاتیکی $\bar{Z}_d = \bar{Z}_i$ می باشند.

$$\bar{Z}_{0,L}$$

$$\bar{Z}_{i,L}$$

$$\bar{Z}_{d,L}$$

برای خطوط هوایی

$$\bar{Z}_{0,T}$$

$$\bar{Z}_{i,T}$$

$$\bar{Z}_{d,T}$$

برای ترانسفورماتورها

$$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \\ \bar{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{V}_{1,F} \\ \bar{V}_{2,F} \\ \bar{V}_{3,F} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_{0,1} \\ \bar{V}_{i,1} \\ \bar{V}_{d,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{V}_{0,F} \\ \bar{V}_{i,F} \\ \bar{V}_{d,F} \end{bmatrix}$$


ولتاژها در محل اتصال (عیب) F

برای یکی از فازها داریم:

معادل تونن شبکه در سیستم ترتیب مستقیم (مثبت)

$$\bar{E} = \bar{Z}_d \bar{I}_d + \bar{V}_d$$

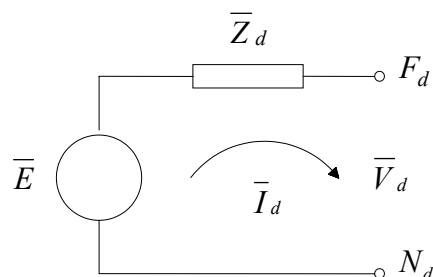
$$\bar{Z}_d = \bar{Z}_{d,G} + \bar{Z}_{d,T1} + \bar{Z}_{d,L}$$



معادل تونن شبکه در سیستم ترتیب معکوس (منفی)

$$0 = \bar{Z}_i \bar{I}_i + \bar{V}_i$$

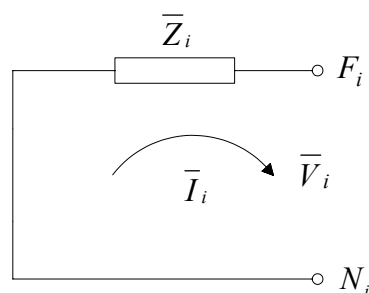
$$\bar{Z}_i = \bar{Z}_{i,G} + \bar{Z}_{i,T1} + \bar{Z}_{i,L}$$



معادل تونن شبکه در سیستم ترتیب معکوس (منفی)

$$0 = \bar{Z}_0 \bar{I}_0 + \bar{V}_0$$
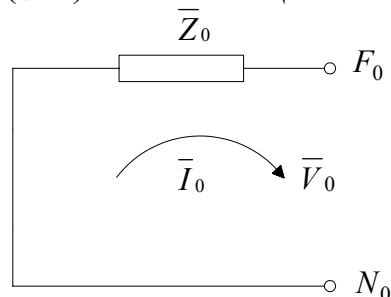
$$\bar{Z}_0 = \bar{Z}_{0,G} + \bar{Z}_{0,T1} + \bar{Z}_{0,L}$$



با نمایش ماتریسی معادلات ترتیب های صفر، معکوس و مستقیم داریم:

$$\begin{bmatrix} \bar{V}_0 \\ \bar{V}_i \\ \bar{V}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \bar{E} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{Z}_0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{Z}_i & 0 \\ 0 & 0 & \bar{Z}_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_0 \\ \bar{I}_i \\ \bar{I}_d \end{bmatrix}$$

\bar{I}_0 و \bar{I}_i نمی توانند صفر باشند چون بایستی در آن صورت \bar{V}_0 و \bar{V}_i صفر باشند. بنابراین در مواقع وقوع عیب از جمله اتصال کوتاه ها با ترکیب مدارهای معادل فوق در نقطه عیب مقادیر ولتاژها و جریان های ترتیب های مختلف و نیز مقادیر واقعی محاسبه می شوند.

اگر ژنراتور ولتاژ نامتعادل تولید کند، در شبکه قدرت \bar{E}_d و \bar{E}_i و \bar{E}_0 وجود داشته که در آن مولفه صفر و منفي مخالف صفر هستند و لذا تولید جریان در سیستم هاي معکوس و هموپولر خواهند کرد. پس اتصال کوتاه نامتقارن در محل اتصال کوتاه، تولید جریان مولفه معکوس و هموپولر خواهد کرد. برای اجزای استاتیک شبکه (ترانس-خط هوایی-بار غیر موتوري) $\bar{Z}_d = \bar{Z}_i$ است در حالیکه برای اجزای دینامیک شبکه (ترانس-خط هوایی-بار غیر موتوري) $\bar{Z}_d \neq \bar{Z}_i$ است.

بررسی شبکه ترتیب صفر در ترانسفورماتورهای سه فاز

در ترانسفورماتورهای قدرت \bar{Z}_0 بستگی به نحوه اتصالات اولیه و ثانویه دارد. اگر نحوه اتصالات اولیه Δ باشد، \bar{Z}_0 ای را نمی شود از طرف Δ ترانسفورماتور عبور داد. اگر نقطه صفر ستاره به زمین وصل نشود $I_0 = 0$ و KCL نقض می شود. در قسمت Δ نیز بایستی $I_0 = 0$ باشد. چون سه جریان همفاز که به یک گره وصل می شوند بایستی بگونه ای باشد تا KCL نقض نشود.

اگر نقطه ستاره را با یک مقاومت \bar{Z}_n زمین کنیم از این \bar{Z}_n ، $3\bar{I}_0$ عبور می کند پس در مدار معادلی که امپدانس زمین \bar{Z}_n است و جریان $3\bar{I}_0$ از آن عبور میکند، باید امپدانس $3\bar{Z}_n$ قرار داده و جریان \bar{I}_0 از آن عبور دهیم. اگر در یک ترانس ستاره/ مثلث که در آن نقطه ستاره زمین نشده است خواهیم داشت

$$\bar{I}_0 = 0 \rightarrow \bar{Z}_0 = \infty$$

در صورتی که در یک ترانسفورماتور ستاره / مثلث که در آن نقطه ستاره زمین شده است خواهیم داشت

$$\bar{I}_0 \neq 0 \rightarrow \bar{Z}_0 \neq \infty$$

به عبارتی دیگر:

از دید ثانویه	از دید اولیه
مقداری مشخص $\bar{Z}_0 =$	$\bar{Z}_0 = \infty$ (ستاره زمین شده) ΔY

برای خط هوایی و عناصر استاتیک خواهیم داشت:

$$\bar{Z}_0 = \bar{Z}_{0L} \cong 3\bar{Z}_{dl} \cong 3\bar{Z}_{il}$$

برای بار نیز \bar{Z}_0 بستگی به نحوه اتصال بار دارد. اگر بار به صورت ستاره زمین نشده باشد امپدانس هموپولر آن وجود ندارد ($\bar{Z}_0 = \infty$) ولی امپدانس توالی صفر باری که به صورت ستاره وصل شده می تواند مقداری داشته باشد.

ترانسفورماتور ستاره زمین نشده - مثلث

امپدانس طرف Y بدون نقطه زمین شده: $\bar{Z}_{0,Y} = \infty$ امپدانس طرف Δ : $\bar{Z}_{0,\Delta} = \infty$

الف- بررسی از لحاظ الکتریکی

مجموع جریان های خارج اتصال مثلث به دلیل همفاز بودن، صفر هستند. چون این سه جریان با هم همفاز هستند، پس وجود چنین جریان هایی در هر سه حلقه بخاطر عدم وجود فازها امکان پذیر نیست.

$$\bar{I}_{0,1} + \bar{I}_{0,2} + \bar{I}_{0,3} = 0 \rightarrow 3\bar{I}_{0,1} = 0 \rightarrow \bar{I}_{0,1} = \bar{I}_{0,2} = \bar{I}_{0,3} = 0$$


$$\bar{I}_{0,Y} = 0 \Rightarrow \bar{I}_{0,\Delta} = 0$$

پس مسیر عبور جریان وجود ندارد و امپدانس های دو طرف بی نهایت می باشند.

$$\bar{Z}_{0,Y} = \infty, \quad \bar{Z}_{0,\Delta} = \infty$$

الف- بررسی از لحاظ مغناطیسی

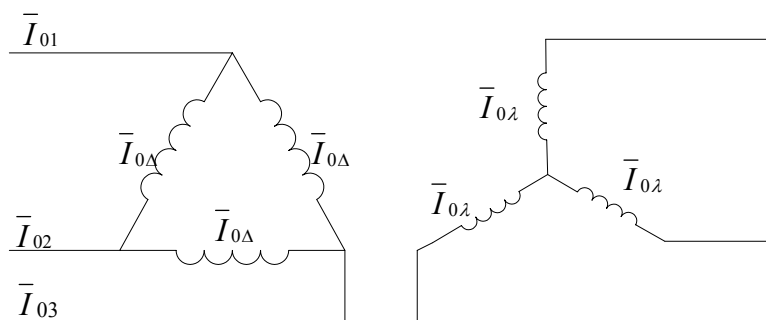
در این حالت نیز جریانی در داخل مثلث وجود ندارد



ترانسفورماتور ستاره زمین شده - مثلث

امپدانس طرف Y بدون نقطه زمین شده: $\bar{Z}_{0,Y} \neq \infty$ امپدانس طرف Δ : $\bar{Z}_{0,\Delta} = \infty$

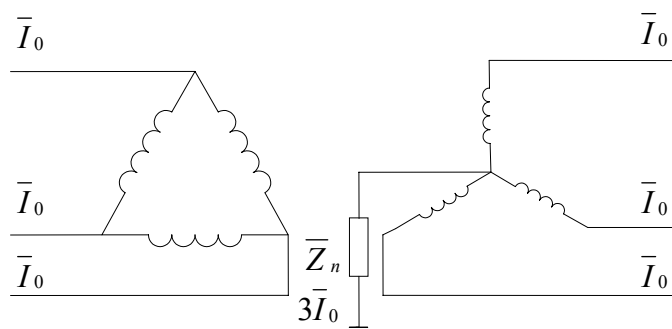در طرف با نقطه صفر زمین شده با امپدانس Z_n ، Z_0 وجود دارد در صورتی که در طرف مثلث این امپدانس برابر با بی نهایت است.



در حالت کلی داریم:

$$0 = \bar{Z}_0 \bar{I}_0 + \bar{V}_0$$

در صورتی که شبکه از طریق یکی از فازها به زمین متصل شود داریم:

$$0 = \bar{Z}_n (3\bar{I}_0) + \bar{Z} \bar{I}_0 + \bar{V}_0$$

$$0 = (3\bar{Z}_n + \bar{Z}) \bar{I}_0 + \bar{V}_0$$

$$\bar{Z}_0 = 3\bar{Z}_n + \bar{Z} + \dots$$

به جای سه نقطه در معادله بالا امپدانس های دیگر در مدار ترتیب صفر قرار می گیرد.

از لحاظ الکتریکی در خارج اتصال Δ داریم :

$$\bar{I}_{0,1} + \bar{I}_{0,2} + \bar{I}_{0,3} = 0 \rightarrow 3\bar{I}_{0,1} = 0 \rightarrow \bar{I}_{0,1} = \bar{I}_{0,2} = \bar{I}_{0,3} = 0$$

در طرف اتصال Y به دلیل برگشت جریان عیب از نقطه خنثی Y به طرف فازهای آن $\bar{I}_{0,Y} \neq 0$ است که این کار باعث القای مغناطیسی در طرف Δ می شود.

از لحاظ مغناطیسی، در داخل Δ جریان های توالی صفر اتصال مثلث با همدیگر، هم فاز بوده و لذا صفر نمی باشند $\bar{I}_{0,\Delta, \text{internal}} \neq 0$ اما جیان خارج مثلث صفر بوده $\bar{I}_{0,\Delta, \text{external}} = 0$ و بنابراین امپدانس آن بی نهایت خواهد بود.

دیاگرام شبکه ترتیب صفر در ترانسفورماتورهای سه فاز

در رسم شبکه های توالی صفر ترانسفورماتورها باید دقت بیشتری نمود زیرا شبکه های توالی صفر ترانسفورماتورها با اتصالات مختلف اولیه و ثانویه با یکدیگر تفاوت دارند. چنانچه از جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتورها صرف نظر کنیم جریان اولیه و ثانویه با توجه به نسبت تبدیل ترانسفورماتورها بر حسب یکدیگر بدست می آیند و اگر یکی از آنها صفر باشد دیگری نیز صفر خواهد بود.

در شکل زیر انواع اتصالات ترانسفورماتورهای سه فاز و شبکه توالی صفر آنها نشان داده شده است.

پیکان های نشان داده شده نمایش وجود جریانهای توالی صفر در سیم پیچها میباشند. حال به شرح مختصر هر یک از این اتصالات می پردازیم:

الف) ترانسفورماتور Y-Y با یک اتصال زمین : اگر در یک طرف ترانسفورماتور نقطه صفر زمین نشده باشد عدم وجود جریان توالی صفر در آن طرف باعث می شود تا طرف دیگر نیز بدون جریان باشد بنابراین در شبکه توالی صفر این نوع اتصال مدار باز بین دو طرف ترانسفورماتور وجود خواهد داشت.

ب) ترانسفورماتور Y-Y با دو اتصال زمین : اگر نقاط صفر هر دو اتصال ستاره به زمین متصل باشند

در هر دو سیم پیچ جریانهای توالی صفر وجود داشته و لذا اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در شبکه توالی صفر از طریق امپدانس توالی صفر بیکدیگر متصل می باشند. در این حالت شبکه توالی صفر دقیقاً مشابه شبکه های مثبت و منفی ترانسفورماتور است.


ج) ترانسفورماتور $Y-\Delta$ با اتصال زمین نقطه صفر ستاره: در این حالت چون مسیر برگشت در طرف اتصال ستاره وجود دارد جریانهایی توالی صفر در هر دو سیم پیچ وجود خواهند داشت. جریانهایی توالی صفر در داخل مثلث یک جریان گردش بوجود می آورند و مولفه های توالی صفر جریانهایی خطی این اتصال صفر خواهند بود. بنابراین امپدانس توالی صفر ترانسفورماتور طرف ستاره را به شین مرجع متصل می کند و بین طرف مثلث و شین مرجع مدار باز خواهند ماند.

د) ترانسفورماتور $Y-\Delta$ بدون اتصال زمین: این اتصال حالت خاصی از قسمت (ج) بوده که در آن امپدانس بین نقطه صفر ستاره و زمین بجای صفر بی نهایت می باشد. در اینصورت در هیچیک از سیم پیچها جریان توالی صفر وجود نخواهد داشت.


ه) ترانسفورماتور $\Delta-\Delta$: در این حالت چون مسیر برگشت برای جریانهایی توالی صفر وجود ندارد جریانهایی خطی ترانسفورماتور فاقد جریانهایی توالی صفر بوده و فقط ممکن است داخل اتصالات مثلث جریانهایی گردش توالی صفر وجود داشته باشد بنابراین شبکه توالی صفر این ترانسفورماتور در هر دو طرف دارای مدار باز خواهد بود. در یک سیستم قدرت با استفاده از شبکه توالی صفر عناصر و ترکیب آنها شبکه توالی صفر سیستم بدست می آید.

نوع اتصال

اولیه ثانویه


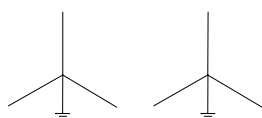


نمایش فاز هموپولر (صفر)


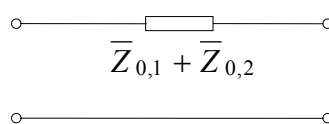


توضیحات

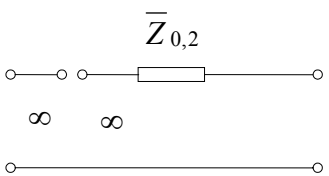
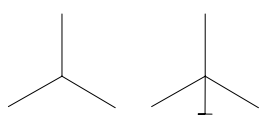
جریان ترتیب صفر می تواند آزادانه از اولیه به ثانویه انتقال یابد. $\bar{I}_0 \neq 0$



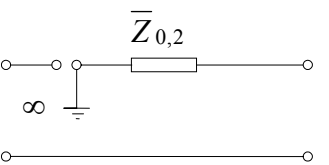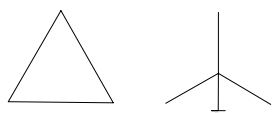مسیری برای عبور جریان از اولیه به ثانویه وجود ندارد. $\bar{I}_0 = 0$



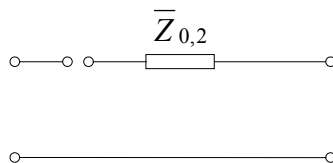
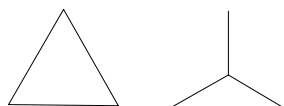
جریان مولفه صفر فقط داخل حلقه بسته مثلث و نه در خارج آن گردش خواهد کرد. $\bar{I}_{0,\Delta} = 0$, $\bar{I}_{0,Y} \neq 0$



هیچ جریان ترتیب صفر در


مدار ترتیب صفر عبور

نمی کند. $\bar{I}_0 = 0$

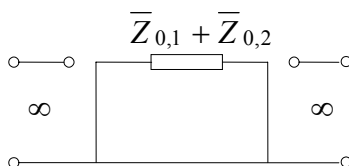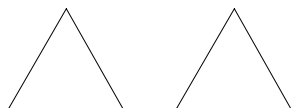

هیچ جریان ترتیب صفر

عبور نمی کند. $\bar{I}_0 = 0$










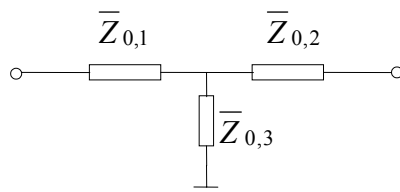


ترانسفورمر سیم پیچ ثالثیه


می تواند جریان ترتیب صفر

را عبور دهد. $\bar{I}_0 \neq 0$

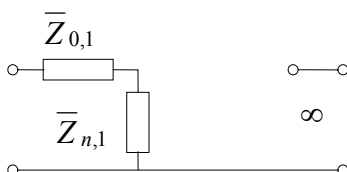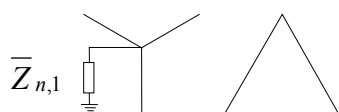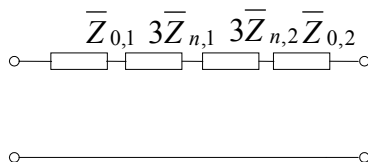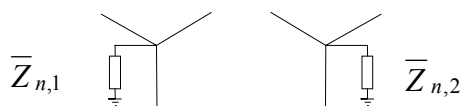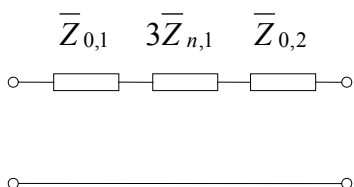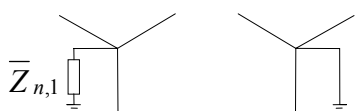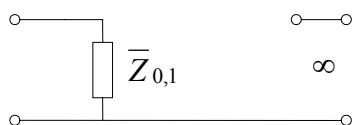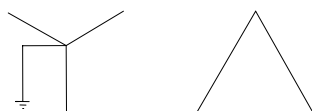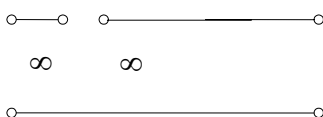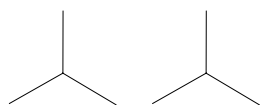
بایستی بر حسب نوع اتصال آنها را بررسی کنیم



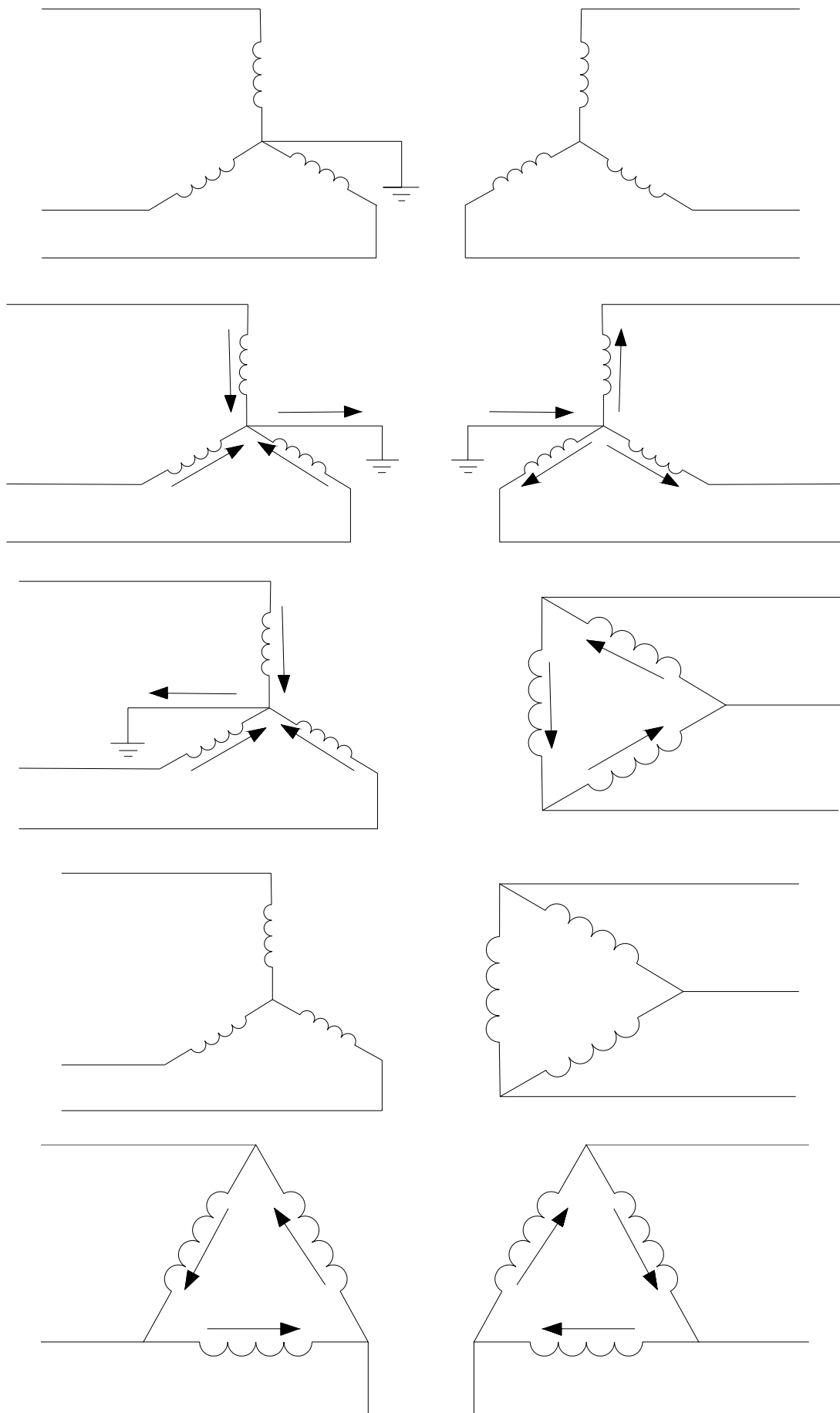شبکه های توالی صفر اتصال های ستاره و مثلث ترانسفورماتورها




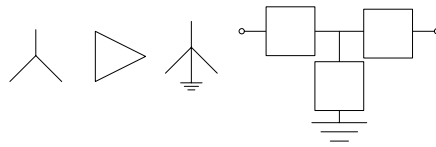
دیاگرام اتصال شبکه های توالی صفر ترانسفورماتورها



شبکه توالی صفر ترانسفورماتور سه سیم پیچه

T

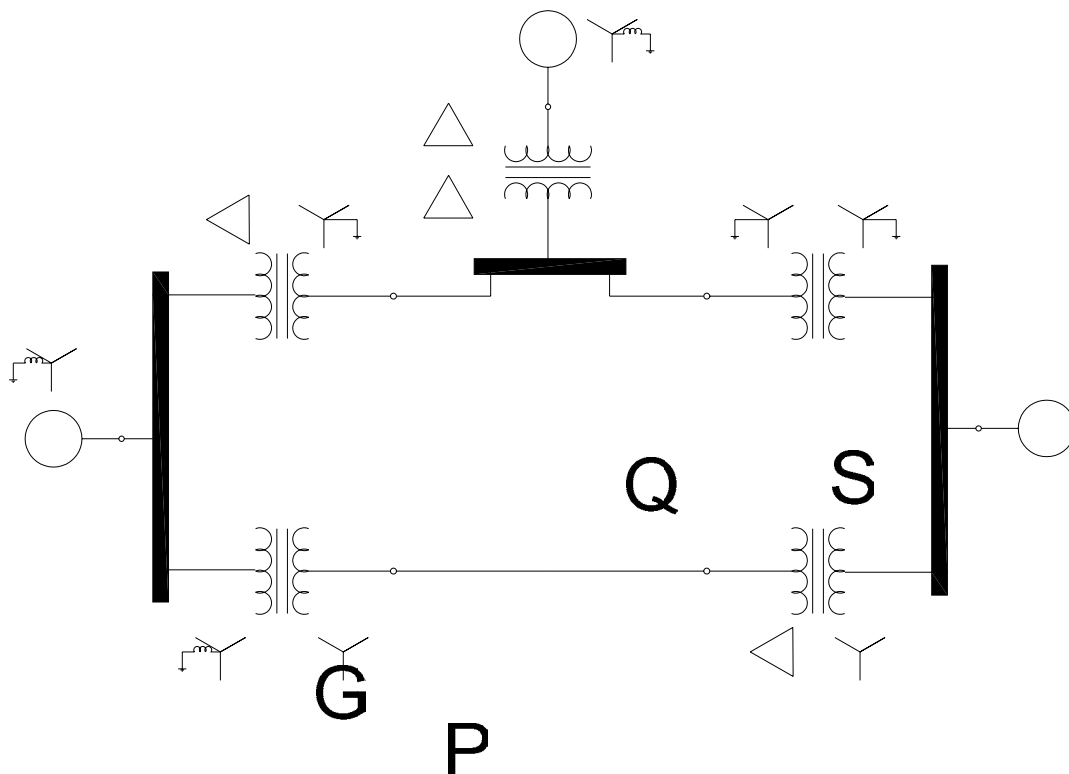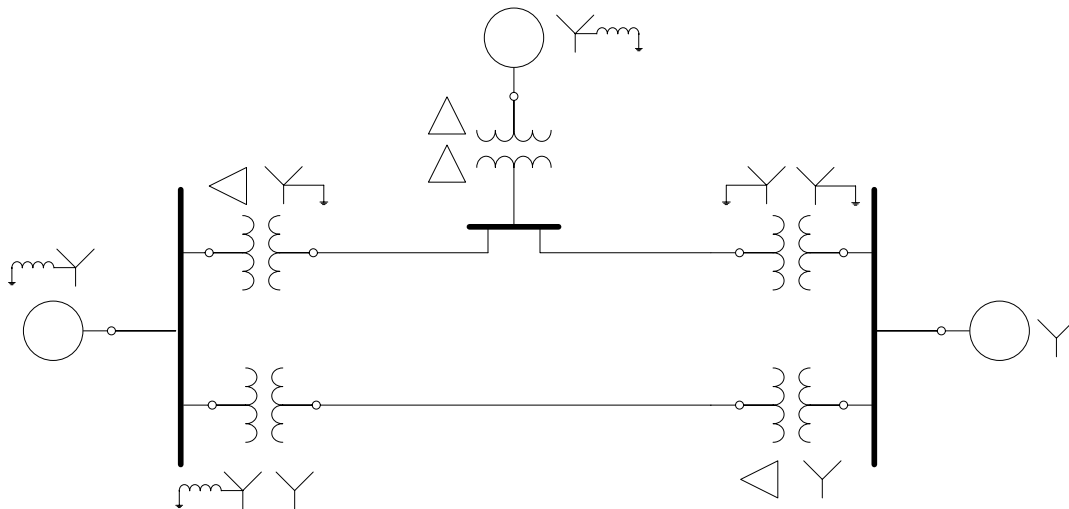مثال- دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت در شکل زیر نشان داده شده است. شبکه توالی صفر این سیستم را رسم کنید.



G

K

Q

S

G

P

R

T