

عناصر نیمه‌هادی خاص

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- قطعات نیمه‌هادی چهارلایه را تعریف کند.
- ۲- تریستور را به صورت یک دیود قابل کنترل شرح دهد.
- ۳- SCR را با کلید مقایسه کند.
- ۴- تست SCR را از نظر سالم بودن و پایه‌ها تشریح کند.
- ۵- مدار ساده‌ی تریستوری را توضیح دهد.
- ۶- «Triac» را به صورت یک کلید قابل کنترل با جریان AC شرح دهد.
- ۷- چگونگی روشن کردن Triac را تشریح کند.
- ۷- Diac را به صورت یک دیود AC شرح دهد.
- ۹- PUT و UJT را تشریح کند.
- ۱۰- مدارهای کاربردی ساده (منبع تغذیه، یک‌سوساز با SCR و ...) را شرح دهد.

مقدمه


موج یک‌سو شده‌ی خروجی در اختیار ما نبود، اما به کارگیری مدارات یک‌سوساز کنترل‌شده این امکان را به وجود می‌آورد که بتوانیم تأثیر و تغییراتی را در وضعیت شکل موج خروجی ایجاد نماییم. در این‌گونه مدارات از دیودهای یک‌سوساز خاصی استفاده می‌شود که برای بررسی و توضیح آن‌ها لازم است تا ساختمان داخلی این نیمه‌هادی‌ها را بشناسیم.

در فصل دوم قطعه‌ی الکترونیکی «دیود» برای شما معرفی شد و مشاهده کردید که این عنصر الکترونیکی از اتصال دو قطعه‌ی نیمه‌هادی P و N ساخته شده است و مانند یک کلید قطع و وصل عمل می‌کند، هم‌چنین با یکی از کاربردهای آن که در مدارهای یک‌سوساز است آشنا شدید. به‌طور کلی مدارات یک‌سوساز را از نظر عناصر به کاررفته، هم‌چنین چگونگی عملکرد به سه دسته می‌توان تقسیم نمود:

۱-۴- دیود چهارلایه (دیود شاکلی)

این دیود خاص از چهار لایه‌ی نیمه‌هادی PNPN که به‌طور سری و به‌تناوب از نوع P و N هستند درست شده است. همان‌گونه که در شکل ۱-۴ مشاهده می‌شود دو لایه‌ی خارجی این نیمه‌هادی

- ۱- مدارات یک‌سوساز کنترل‌نشده (دیودی)،
 - ۲- مدارات یک‌سوساز نیمه‌کنترل‌شده (دیودی و تریستوری)،
 - ۳- مدارات یک‌سوساز تمام کنترل‌شده (تریستوری).
- مدارات یک‌سوسازی که در فصل‌های پیشین بررسی شدند از جمله مدارات یک‌سوساز کنترل‌نشده بودند، زیرا مقدار و شکل

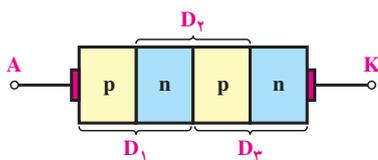


شکل ۱-۴

کرد؛ زیرا دیودهای D_1 و D_3 در بایاس مخالف قرار گرفته، فقط دیود D_2 که در وسط است در بایاس موافق خواهد بود. شرط استفاده از این دیود چهار لایه آن است که در هر یک از مدارات شکل ۴-۳ و ۴-۴ ولتاژ مدار را افزایش دهیم تا به مقداری بیش تر از ولتاژهای شکست دیودهای D_2 یا D_1 و D_3 برسد. این عمل در قطعات خاص هم چون تریستور، دیاک، تریاک و... انجام می شود.

۴-۲- تریستور (SCR)

تریستور یا SCR^۱ یک عنصر نیمه هادی چهار لایه - با ساختمان داخلی PNPN - بوده، شامل سه پیوند PN است. رفتار آن نیز مانند دیودهای چهار لایه است. برای هادی شدن تریستور، چون اعمال ولتاژ زیاد به دوسر یک دیود چهار لایه مشکل و در بعضی موارد غیرممکن است، برای رفع این عیب در ساختمان SCR یک پایه که به لایه P میانی متصل می شود در نظر گرفته شده که اصطلاحاً به آن «گیت»^۲ (G) یا «پایه ی فرمان» یا «پایه ی آتش زنه» گفته می شود. در شکل ۴-۵ ساختمان داخلی و علامت اختصاری یک SCR (تریستور گیت کاتدی) را مشاهده می کنید.

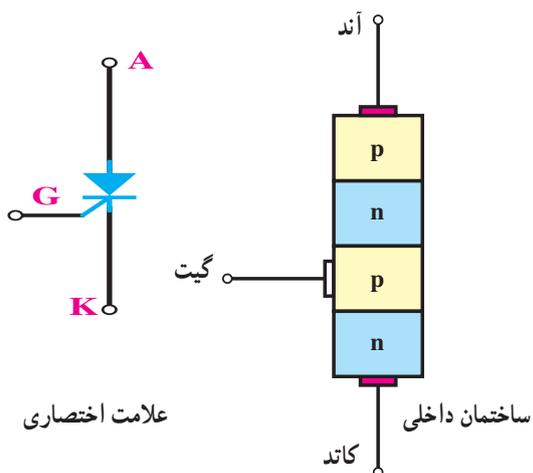

شکل ۴-۵- ساختمان داخلی و علامت اختصاری تریستور

بدین صورت است که اولین لایه از نوع P، آند (A) و آخرین لایه از نوع N، کاتد (K) نام دارد.

در واقع با توجه به شکل ۴-۱ می توان گفت: مدار معادل این نیمه هادی از سه دیود D_1 و D_2 و D_3 تشکیل شده است که آن را به صورت شکل ۴-۲ الف نیز می توان نشان داد. علامت اختصاری دیود شاکی به صورت شکل ۴-۲ ب است.




شکل ۴-۲ الف




شکل ۴-۲ ب

در صورت اعمال ولتاژ بر دوسر این نیمه هادی ها (بایاس کردن نیمه هادی) جریانی از آن عبور نمی کند، زیرا همان گونه که در شکل های ۴-۳ و ۴-۴ ملاحظه می شود، اگر بایاس دیود به صورت شکل ۴-۳ باشد دیودهای D_1 و D_3 در بایاس موافق

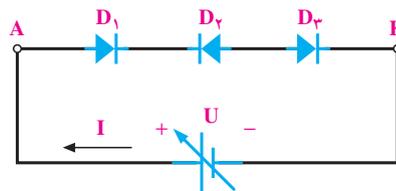

شکل ۴-۳

و دیود D_2 در بایاس مخالف قرار می گیرد؛ هم چنین اگر نیمه هادی را به صورت شکل ۴-۴ اتصال دهیم، جریانی از مدار عبور نخواهد

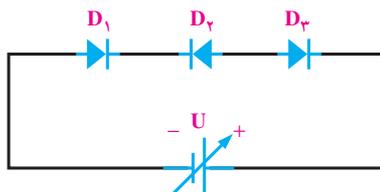


شکل ۴-۴

۱- SCR = Silicon Controlled Rectifier

۲- G = Gate


در شکل ۴-۶ تصویر چند تریستور نشان داده شده است.

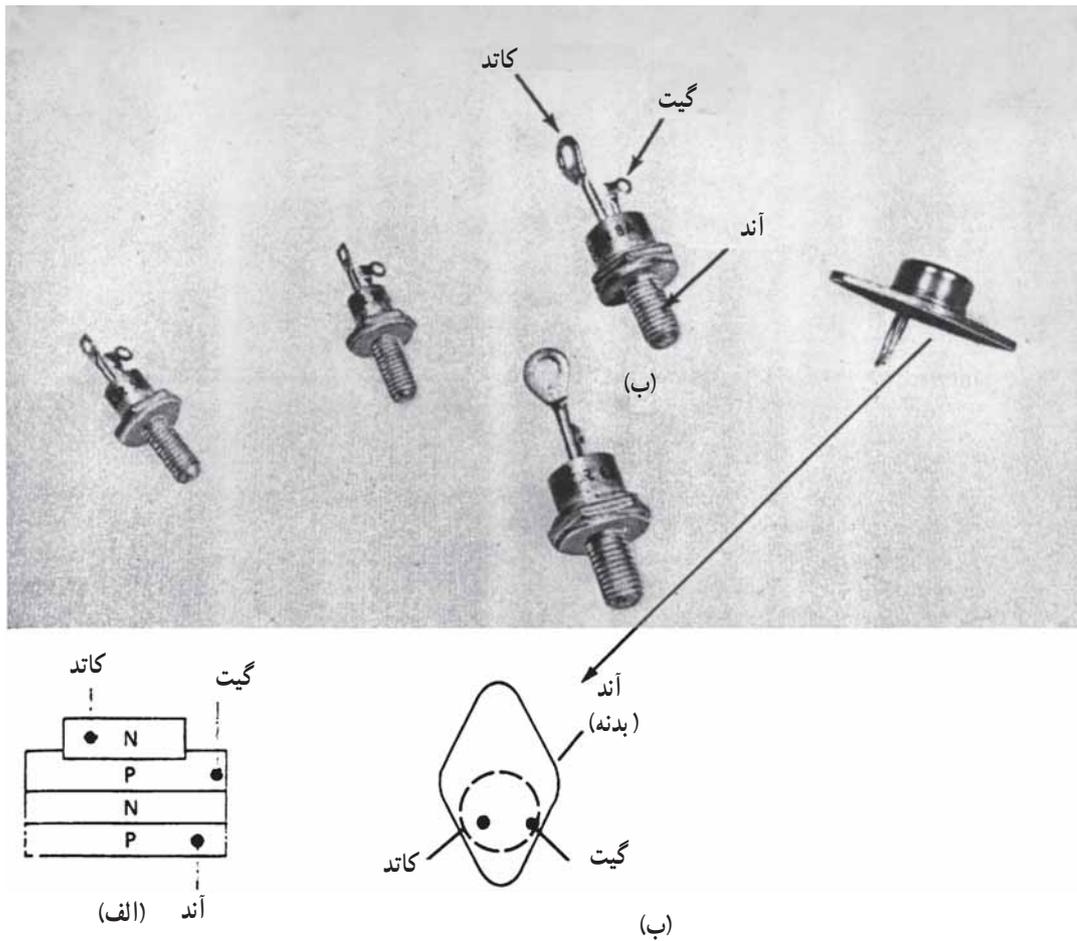

شکل ۴-۶ - الف - ساختمان اصلی (داخلی) یک سوکننده‌ی کنترل سیلیکونی ، ب - شکل ظاهری

که بر ولتاژ سد لایه‌های میانی P و N غلبه کند (مانند دیود).
 ب - در صورتی که ولتاژ مثبتی بین آند و کاتد وجود داشته
 باشد و جریانی نیز به پایه‌ی گیت تزریق شود تریستور هدایت خواهد
 کرد.
 در واقع تریستور، مشابه کلیدی است که کنترل آن از طریق
 گیت امکان‌پذیر است (شکل ۴-۷).

به‌طور کلی تریستور مشابه دیود دارای دو پایه‌ی آند و کاتد
 است؛ با این تفاوت که در تریستور یک پایه‌ی ورودی کنترل‌کننده
 موسوم به «گیت» وجود دارد که زمان عمل و هدایت تریستور را
 کنترل می‌کند. دیود معمولی جریان را فقط هنگامی که بایاس
 مستقیم است هدایت می‌کند، اما تریستور جریان مدار را
 به‌دو صورت می‌تواند هدایت کند:
 الف - هرگاه ولتاژ آند نسبت به کاتد مثبت باشد، به‌طوری

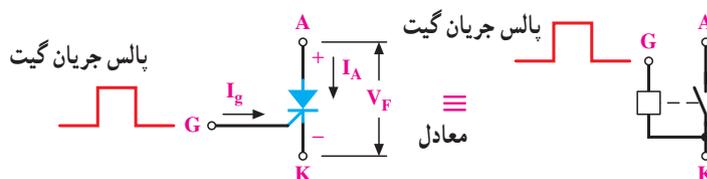


شکل ۴-۷

از این قطعه به صورت تنظیم کننده ی جریان بار مصرف کننده و قطع و وصل کننده در انواع مدارات کنترل کننده استفاده می شود که از جمله ی آن ها می توان به شارژ باتری ها، کنترل نور و کنترل

دور اشاره کرد.

شکل ۸-۴ نمونه های دیگری از اشکال مختلف

تریستورهاست.

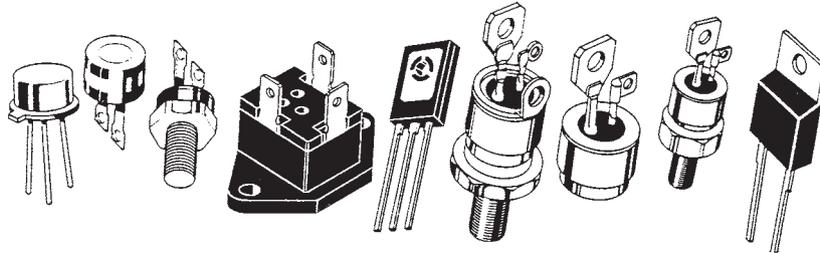

شکل ۸-۴


کیلو اهمی به گیت تریستور اعمال شده، در نتیجه سبب می شود تا تریستور عمل کند و جریانی از سمت آند آن به سمت کاتد فرستاده شود و بدین ترتیب، لامپ روشن می شود؛ حتی با قطع کلید S_1 نیز در همان حال باقی می ماند، زیرا جریان لازم برای پایدار ماندن تریستور در حالت وصل کلید S_1 تأمین شده و تریستور مانند کلید بسته در همان وضعیت باقی می ماند. از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که تریستور مورد نظر سالم است. در صورتی که واکنش هایی به غیر از موارد اشاره شده داشته باشیم نشان دهنده ی خرابی تریستور است.

۴-۳- تشخیص پایه های تریستور

تعیین پایه های تریستور از روی شکل ظاهری، غیر ممکن بوده، هم چنین استفاده از اهم متر روش مطمئن و کلی نیست؛ از این رو بهترین روشی که برای تشخیص پایه های تریستور توصیه می شود استفاده از کتاب مشخصات است.

۴-۴- تست تریستور

در این روش با کمک مداری مطابق شکل ۹-۴ و به وسیله ی آزمایش به سالم بودن تریستور می توان پی برد.

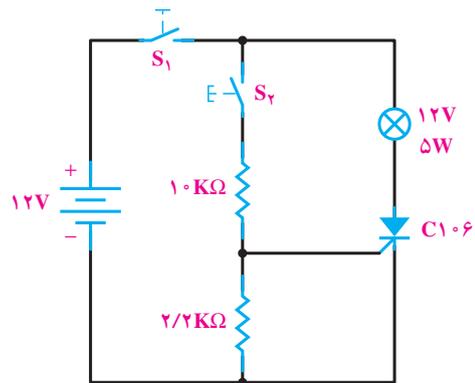

شکل ۹-۴


در این مدار با اتصال کلید S_1 جریان از یک سمت به لامپ و آند تریستور می رسد، اما چون تریستور در وضعیت هدایت قرار ندارد جریانی از آند به کاتد عبور نمی کند و لامپ خاموش است. به محض این که کلید S_2 وصل شود جریانی از طریق مقاومت $10K$

۴-۵- مدارهای ساده ی تریستوری

مدارهای مختلفی را می توان نام برد که از خصوصیت SCR در طراحی آن ها استفاده شده است. در این جا چند نمونه از آن ها را بررسی می کنیم:

۴-۵-۱- مدار دایمر: در شکل ۱۰-۴ مدار یک

دایمر^۱ با استفاده از SCR نشان داده شده است. در نیم سیکل

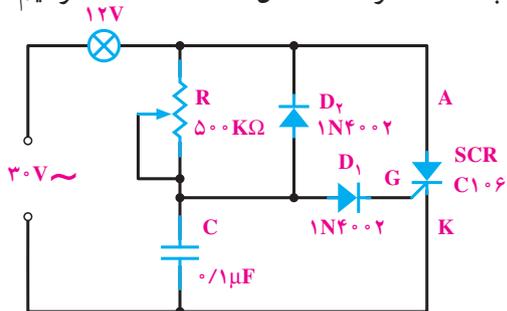


شکل ۱۰-۴

۱- به مداراتی که می توانند نور لامپ را کنترل کنند، تارکک کننده یا دایمر گویند. dimmer-۱


مثبت، ولتاژ شارژ خازن را در حدود وسیعی کنترل نموده، سرانجام جریان بار را بین صفر تا 180° درجه از سیگنال ورودی کنترل کنیم.

۴-۵-۲ مدار کنترل جریان: در شکل ۴-۱۱ مداری نشان داده می‌شود که قادر است زاویه‌ی هدایتی بین 0° تا 90° درجه داشته باشد. هدایت تریستور را زاویه‌ی آتش (α) می‌نامند. در نیم‌سیکل مثبت دیود D وصل می‌کند و سبب عبور جریان در گیت SCR می‌شود. البته مقاومت‌های R و R_1 جریان گیت را کنترل می‌نمایند. افزایش R_1 سبب کاهش جریان گیت شده و زمان تحریک، به تأخیر می‌افتد. با کاهش مقاومت R_1 جریان گیت افزایش می‌یابد و SCR می‌تواند زودتر روشن شود. به این ترتیب، با تغییر R_1 می‌توان در هر لحظه بین 0° تا 90° تریستور را هادی نمود.

مثبت که آند SCR نسبت به کاتد آن مثبت تر است باید SCR وصل شود. برای وصل شدن SCR باید گیت آن را تحریک نمود. خازن C از طریق R شروع به شارژ می‌کند، وقتی ولتاژ آن به حدود $1/4$ ولت رسید (0.7 ولت برای وصل D_1 و 0.7 ولت برای تحریک گیت SCR)، در این لحظه D_1 وصل و هدایت می‌کند و جریان از گیت تریستور می‌گذرد و SCR وصل می‌شود. با وصل شدن SCR جریان از لامپ گذشته، لامپ روشن می‌شود؛ با صفر شدن نیم‌سیکل مثبت، SCR قطع می‌شود و در تمام زمان نیم‌پریود منفی، SCR خاموش خواهد بود. در نیم‌سیکل منفی دیود D_2 وصل بوده، خازن C را شارژ می‌کند. دیود D_1 که در این نیم‌سیکل قطع است، مانع اعمال ولتاژ منفی خازن به گیت SCR می‌شود. در نیم‌سیکل مثبت بعدی ابتدا خازن دشارژ، سپس از طریق R مجدداً شارژ می‌شود و عمل وصل SCR تکرار می‌شود. به این ترتیب، با تغییر مقاومت R می‌توانیم در نیم‌پریود

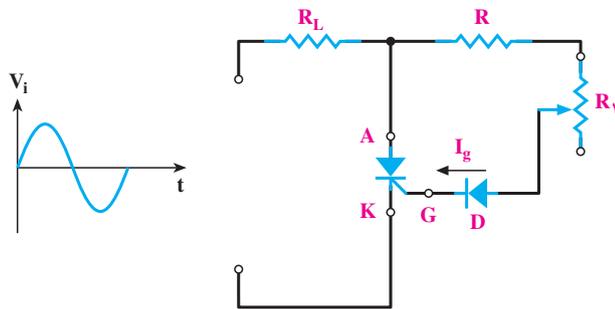


شکل ۴-۱۱

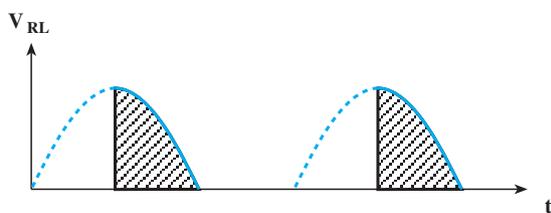

شکل ۴-۱۲

با هادی شدن SCR جریان از طریق SCR از بار عبور نموده در دو سر آن افت می‌کند. در شکل ۴-۱۲ ولتاژ دو سر R_L را در زاویه‌ی آتش 90° مشاهده می‌کنید. در این مدار رسیدن به زوایای بیشتر از 90° امکان‌پذیر نیست به دلیل این که مقادیر موج در زوایای 90° تا 180° قبلاً به وجود آمده‌اند. در نیم‌سیکل منفی SCR قطع است.

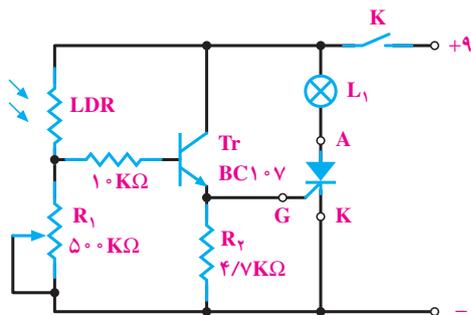

شکل ۴-۱۳


۴-۵-۳ کاربرد مقاومت تابع نور و SCR به عنوان چشم الکترونیک: در شکل ۴-۱۳ مدار چشم الکترونیک رسم شده است. چشم الکترونیک مداری است که نسبت به نور حساس بوده، عکس العمل نشان می‌دهد.

وقتی نور به مقاومت LDR نمی‌تابد مقاومت آن زیاد بوده و چون جریانی از بیس ترانزیستور نمی‌گذرد، T_r قطع است. به محض تابش نور مقاومت LDR کم می‌شود؛ در نتیجه، جریان عبوری از LDR زیاد شده ترانزیستور T_r را فعال می‌کند. عبور جریان از امیتر ترانزیستور سبب تحریک گیت SCR و روشن شدن آن شده و لامپ L_1 روشن می‌گردد. مقاومت متغیر $500\text{K}\Omega$ برای تنظیم ولتاژ بین دو پایه بیس و امیتر ترانزیستور یا به عبارت دیگر حساسیت مدار نسبت به نور در مدار به کار رفته است.

۴-۶- دیاک^۱

دیاک از دو دیود چهار لایه‌ی موازی و معکوس مانند شکل ۴-۱۴ الف تشکیل شده است که در هر دو جهت تحریک می‌شود. دیاک در واقع دیود جریان متناوب بوده، دارای دو پایه است. واژه‌ی «diac» اختصار شده‌ی دیود جریان متناوب **diode ac** است.

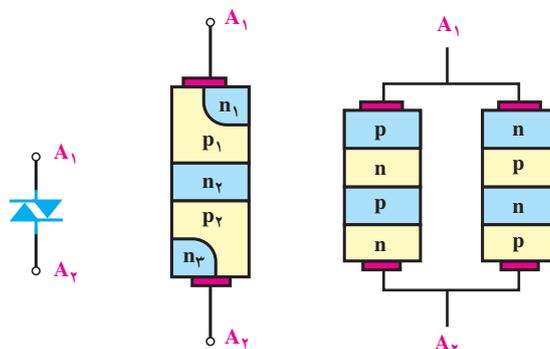ترتیب لایه‌های نیمه‌هادی دیاک به همراه علامت اختصاری آن در شکل ۴-۱۴ نشان داده شده است. این قطعه دارای دو پایه است که تحت عنوان آند یک (A_1) و آند دو (A_2) می‌شناسیم.



الف- لایه‌های تفکیک شده ب- ساختمان داخلی ج- علامت اختصاری

شکل ۴-۱۴- ساختمان داخلی و علامت اختصاری دیاک

چون این دو پایه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند در عمل معمولاً روی پایه‌های آن اسمی مشخص نشده است.

امتحان سالم بودن دیاک را به وسیله‌ی اهم‌تر نمی‌توان انجام داد، زیرا اهم‌تر از هر دو طرف مقدار مقاومت ∞ را نشان می‌دهد. ولتاژهای شکست (ولتاژ هدایت) دیاک‌ها بین ۲۵ تا ۴۲ ولت است.

نوع متداول آن دارای ولتاژ شکست ± 35 ولت است.

نحوه‌ی عملکرد دیاک چنین است: تا زمانی که آند (۱)


نسبت به آند (۲) مثبت است لایه‌های نیمه‌هادی مورد استفاده P_1

و n_2 و P_2 و n_3 هستند و وقتی آند (۲) نسبت به آند (۱) مثبت

است لایه‌های مورد استفاده P_1 ، n_2 ، P_2 و n_3 هستند. در شکل

۴-۱۵ چگونگی هدایت جریان در دو بایاس مختلف یک دیاک

نشان داده شده است.

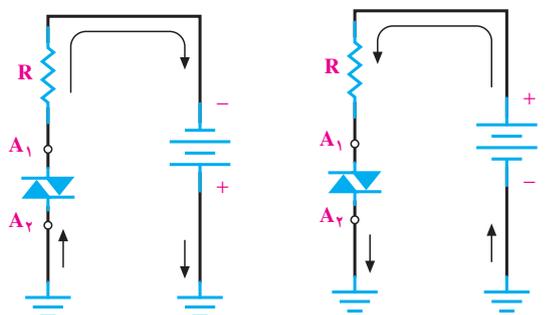

ب- بایاس از A_1 به A_2

الف- بایاس از A_2 به A_1

شکل ۴-۱۵

بزرگ‌ترین مزیت و کاربرد دیاک استفاده در ولتاژهای AC

است، زیرا از هر دو سو هدایت می‌کند (نیم‌سیکل منفی و نیم‌سیکل


مثبت). از دیاک به عنوان عنصر فرمان در مدارهای کنترل‌کننده‌ی

توان نیز استفاده می‌شود.

نمونه‌ی دیگری از دیاک وجود دارد که به صورت سه لایه

PNP است (شکل ۴-۱۶)، اما از نظر علامت اختصاری مانند

دیاک ۵ لایه نشان داده می‌شود.

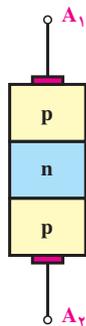

شکل ۴-۱۶- ساختمان دیاک سه‌لایه

در مدارات الکترونیکی دیاک را با علامت اختصاری شکل ۴-۱۷ نیز نشان می‌دهند.




شکل ۴-۱۷- علامت اختصاری دیگری از دیاک سه لایه

می‌شود و جریان را هدایت کرده، موتور شروع به حرکت می‌کند. در نیم‌سیکل منفی چون دیود D_1 بایاس مخالف می‌شود؛ پس جریانی به خازن و دیاک نمی‌رسد، اما موتور می‌تواند جریان خود را از طریق مسیر دیود D_2 (انرژی سیم پیچ L_S) دریافت نموده و به حرکت خود ادامه دهد. با تغییر مقدار مقاومت R_C در واقع زاویه‌ی آتش تریستور، به عبارت دیگر مقدار مؤثر ولتاژ اعمال شده به موتور کم و زیاد می‌شود و در نتیجه دور نیز متناسب با آن تغییر می‌کند.


در شکل ۴-۱۸ یک مدار کاربردی برای دیاک نشان داده شده است.

طرز کار مدار شکل ۴-۱۸ بدین صورت است: هرگاه نیم‌سیکل مثبت به مدار اعمال شود جریان از طریق مقاومت متغیر R_C و دیود D_1 به خازن C می‌رسد و شارژ آن آغاز می‌گردد. هنگامی که ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ هدایت دیاک، ۳۵ ولت برسد دیاک (DIAC) شروع به هدایت می‌کند و جریان را به گیت تریستور رسانده آن را تحریک می‌کند. در این صورت SCR هادی

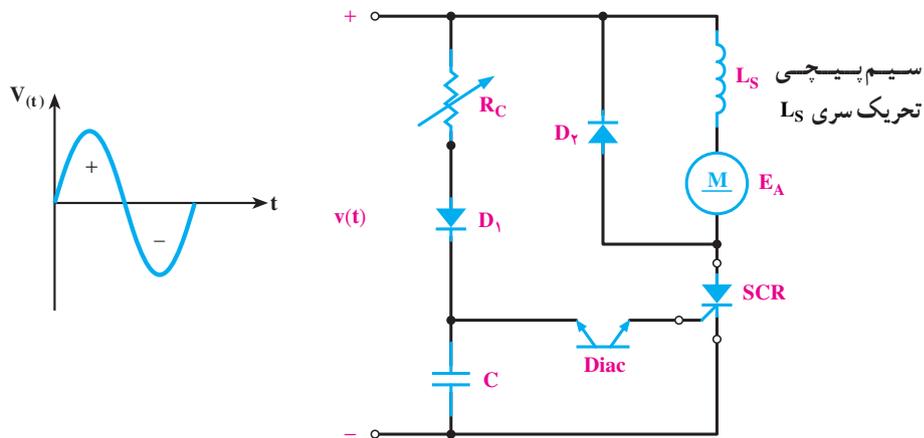

شکل ۴-۱۸- کنترل‌کننده‌ی موتور اونیورسال نیم‌سول موج

مداری تراپاک نشان داده شده است.

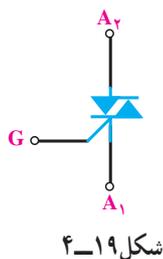

شکل ۴-۱۹

۴-۷- ساختمان تراپاک^۱

تراپاک معادل دو SCR یکی «گیت آندی» و دیگری «گیت کاتدی» است که به طور موازی به هم بسته شده‌اند. این قطعه قادر است در هر دو نیم‌سیکل عمل کنترل را انجام دهد. در نیم‌سیکل مثبت معادل SCR گیت کاتدی و در نیم‌سیکل منفی معادل SCR گیت آندی عمل کنترل را انجام می‌دهند. در شکل ۴-۱۹ نمای

^۱ TRIAC

پایه‌های تریایک «آند یک» (A_1) و «آند دو» (A_2) و «گیت» (G) نام دارند. در شکل ۴-۲۰ تصویر ظاهری چند تریایک رسم شده است. عمل تحریک توسط پایه‌ی گیت انجام می‌گیرد.




شکل ۴-۲۰

شده و به گیت نسبت به A_1 ولتاژ مثبت یا منفی وصل کنیم تریایک تحریک می‌گردد و وصل می‌شود (شکل ۴-۲۱ الف و ب).

۸-۴- روشن کردن تریایک (تریگر کردن تریایک)

تریایک را می‌توان با چهار روش وصل نمود. الف- اگر A_2 نسبت به A_1 که به پتانسیل مثبت وصل

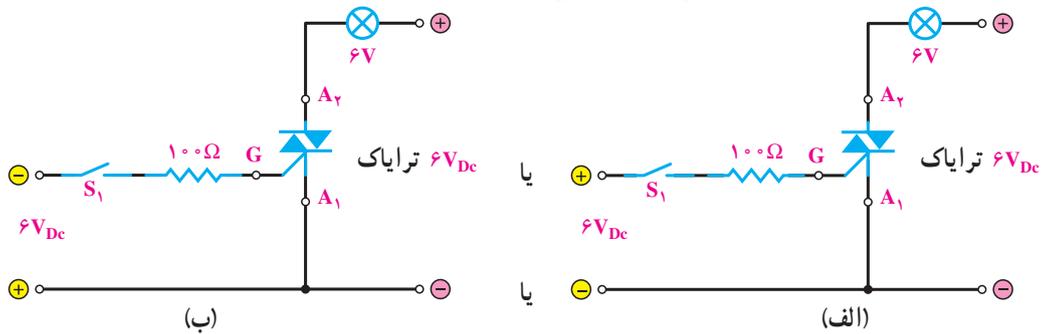


شکل ۴-۲۱

گیت نسبت به A_1 به ولتاژ مثبت یا منفی وصل گردد، تریایک تحریک می‌گردد. در شکل ۴-۲۲ الف و ب این حالت‌ها را مشاهده می‌کنید.


در شکل مشاهده می‌کنید اگر کلید S_1 وصل شود گیت نیز تحریک می‌شود و در حالت ایده‌آل تریایک مانند یک کلید وصل عمل کرده، جریان از لامپ عبور می‌کند.

ب- اگر A_2 نسبت به A_1 به پتانسیل منفی وصل شود و

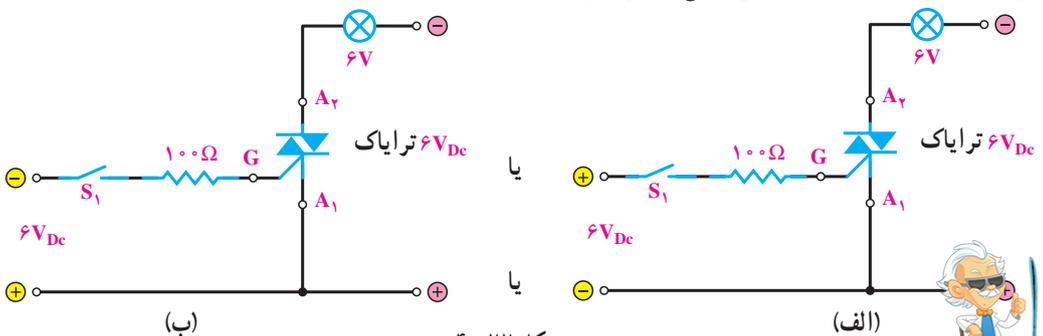


شکل ۴-۲۲

اگر A_2 نسبت به A_1 مثبت تر باشد گیت نسبت به A_1 تحریک می‌شود. در شکل ۴-۲۴ این حالت را مشاهده می‌کنید.

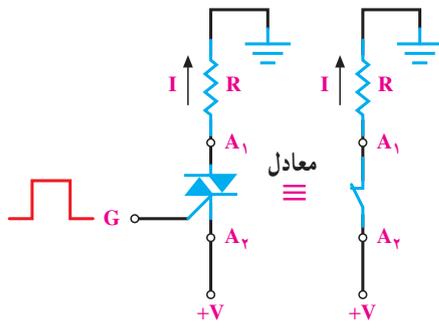

شکل ۴-۲۴

البته بهتر است هنگامی که A_1 نسبت به A_2 مثبت تر است گیت نسبت به A_2 تحریک شود. شکل ۴-۲۳ این حالت را نشان می‌دهد.

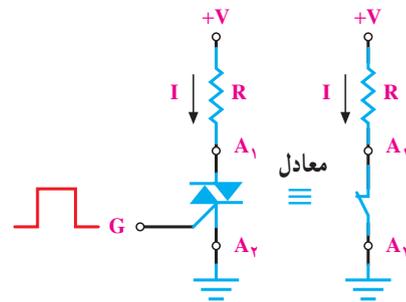


شکل ۴-۲۳

داده شده است.

۴-۹ کاربرد تریاک به صورت مدار دیمر

در شکل ۴-۲۵ مدار یک دیمر برای کنترل روشنایی نشان

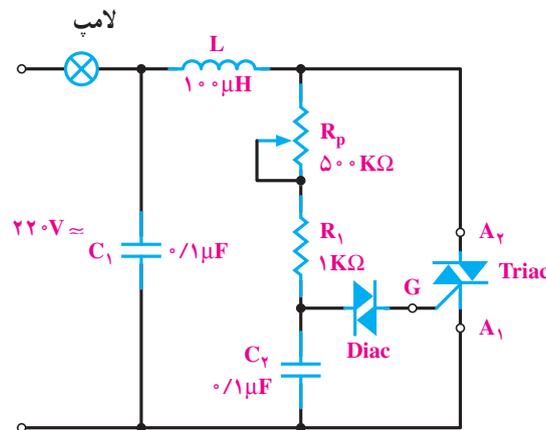


شکل ۴-۲۵

در مراکز صنعتی اگر بخواهند زاویه‌ی برش را به صورت اتوماتیک کنترل کنند باید به وسیله‌ی مدارهای پالس‌های الکتریکی کنترل‌پذیر ایجاد نمایند. یکی از این قطعات به منظور ایجاد پالس ترانزیستور UJT است.

۴-۱۰ کنترل دور موتور یونیورسال


در مدار شکل ۴-۲۶ کنترل‌کننده‌ی دور موتور یونیورسال را با دیاک و تریاک مشاهده می‌کنید.

در دیمر چون جریان به صورت ناگهانی، ضربه‌ای و به طور مرتب قطع و وصل می‌شود، مقدار زیادی پارازیت به اطراف خود پخش می‌کند. خازن C_1 و سلف L برای حذف پارازیت است و از عبور پارازیت‌های فرکانس بالا به شبکه جلوگیری می‌کنند. با تغییر پتانسیومتر زاویه‌ی برش و در نتیجه ولتاژ مؤثر دو سر بار را می‌توان تغییر داد. وقتی ولتاژ شارژ خازن C_2 به اندازه‌ی ولتاژ شکست دیاک رسید، دیاک وصل می‌کند؛ هم‌چنین خازن در داخل گیت به صورت ضربه‌ای خالی می‌شود و تریاک را وصل می‌کند. این عمل عموماً در دو نیم‌سیکل مثبت و منفی تکرار می‌شود.

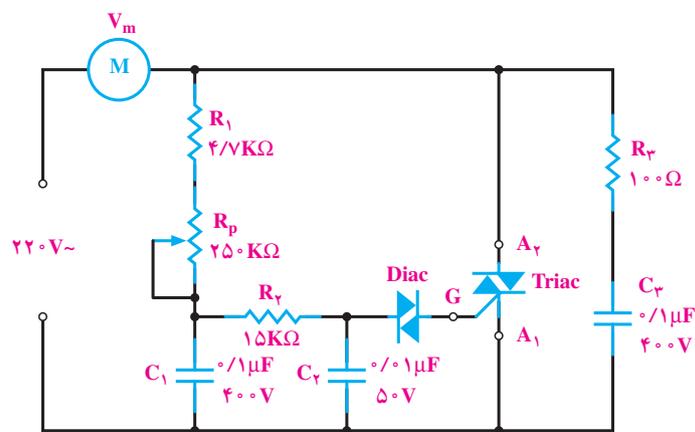


شکل ۴-۲۶

در شکل ۴-۲۸ علامت اختصاری UJT رسم شده است.

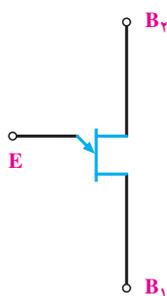

شکل ۴-۲۸

پایه‌های UJT «بیس یک» (B_1)، بیس دو (B_2) و «امیتر» (E) نام دارند. UJT فقط دارای یک اتصال P-N است. دو پایه‌ی بیس یک و بیس دو نسبت به هم مانند یک مقاومت هستند. مقاومت بین B_1 و B_2 را به r_{BB} نشان می‌دهند. مقدار r_{BB} برای UJT‌های مختلف حدود ۴ کیلو اهم تا ۱۰ کیلو اهم است. امیتر نسبت به B_1 و B_2 مانند دیود عمل می‌کند. در شکل ۴-۲۹

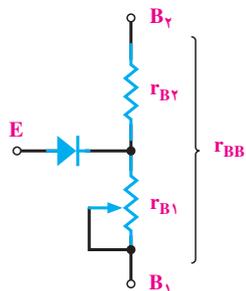


شکل ۴-۲۹

با شارژ خازن C_2 وقتی ولتاژ دو سر آن به اندازه‌ی ولتاژ شکست دیاک رسید، دیاک وصل می‌کند؛ هم‌چنین خازن در داخل گیت ترایاک به صورت ضربه‌ای خالی می‌شود و ترایاک وصل می‌کند. با تغییر R_p زمان شارژ خازن را می‌توان تغییر داد. هرچه خازن دیرتر شارژ شود زمان وصل ترایاک به تأخیر افتاده، ولتاژ مؤثر در دو سر موتور کم و دور موتور کم می‌شود. مقاومت R_p با خازن C_2 به منظور حذف پارازیت‌های ایجاد شده به شبکه است.

۴-۱۱- ترانزیستور UJT

UJT^۱ یک نوع ترانزیستور تک اتصالی است. در ساختمان این ترانزیستور یک قطعه‌ی کوچک کریستال، نوع P روی یک کریستال نوع N متصل شده است (شکل ۴-۲۷).

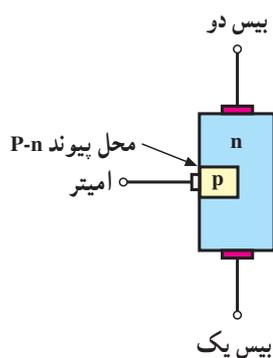

شکل ۴-۲۷

مدار معادل UJT رسم شده است.


۴-۱۱-۱- طرز کار UJT: هرگاه منبع ولتاژ V_{BB} را مطابق شکل ۴-۳ به دو پایه B_1 و B_2 وصل کنیم، به علت مقاومت زیاد بین دو بیس (B_2 تا B_1) جریان کمی از منبع کشیده

می‌شود؛ هم‌چنین منبع ولتاژ V_{BB} بین دو مقاومت r_{B_1} و r_{B_2} تقسیم ولتاژ می‌گردد. افت ولتاژ دو سر r_{B_1} یعنی ولتاژ کاتد دیود E (امیتر) و B_1 (بیس شماره ۱) برابر است با:

$$V_{r_{B_1}} = \left(\frac{r_{B_1}}{r_{B_1} + r_{B_2}} \right) V_{BB}$$

$$\eta = \frac{r_{B_1}}{r_{B_1} + r_{B_2}}$$

$$V_{r_{B_1}} = \eta V_{BB}$$

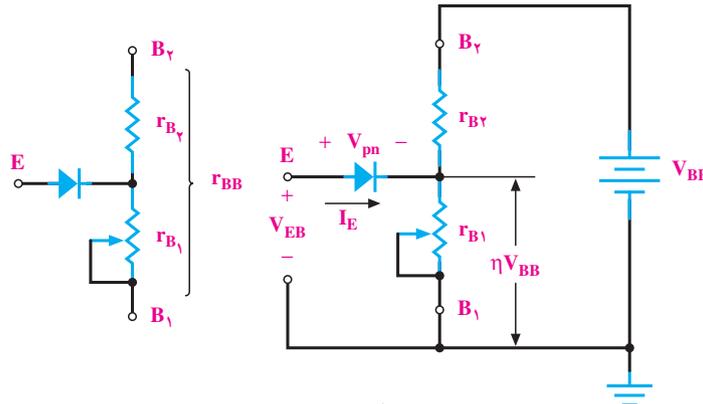

شکل ۴-۳


منطقه‌ی کریستال N می‌شوند و مقاومت r_{BB} به سرعت کاهش می‌یابد و از منبع V_{BB} جریان زیاد کشیده می‌شود.

اگر ولتاژ اعمال شده به امیتر نسبت به B_1 به حدی برسد که دیود امیتر وصل کند (این ولتاژ که ولتاژ «آتش‌امیتر» نام دارد برابر ولتاژ وصل دیود $+ \eta V_{BB}$ است)، بارهای کریستال P وارد

مطالعه‌ی آزاد

۴-۱۱-۲- کاربرد UJT به صورت مولد موج دندانانه اره‌ای و پالس: در شکل ۴-۳۱ مدار مولد موج


(اسیلاتور یا نوسان‌ساز) با UJT رسم شده است.

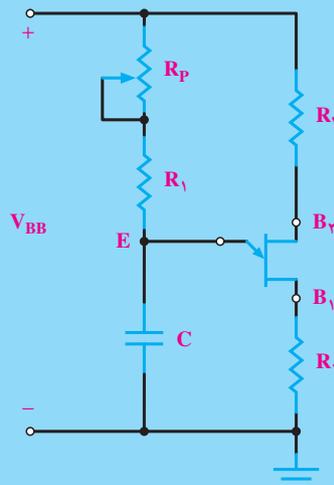

شکل ۴-۳۱

خازن C از طریق R_1 و R_p شروع به شارژ می‌کند و ولتاژ دو سر خازن یعنی ولتاژ E به تدریج افزایش می‌یابد. هر وقت ولتاژ امیتر (E) به حدی برسد که بتواند UJT را هادی کند، دیود امیتر وصل می‌کند و مقاومت B_1 نسبت به B_2 کاهش می‌یابد. خازن C از طریق امیتر - بیس یک به سرعت دشارژ می‌گردد. برای کنترل جریان دشارژ خازن مقاومت R_2 در مدار قرار دارد. با دشارژ خازن C و کاهش ولتاژ آن دیود امیتر در UJT قطع می‌شود. این عمل شارژ و دشارژ خازن پی‌درپی تکرار می‌شود.

وقتی مولد موج (اسیلاتور) UJT در حال کار است، سه نوع موج با فرکانس برابر، اما شکل‌های مختلف ایجاد می‌کند. در شکل ۴-۳۲ این سه موج رسم شده است.

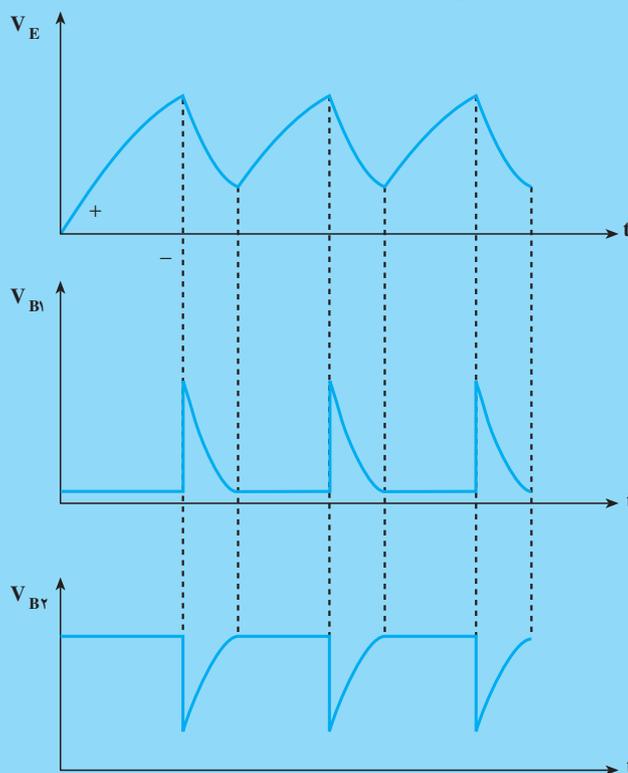

شکل ۴-۳۲

شکل موج امیتر (V_E) منحنی شارژ و دشارژ خازن C است (شارژ خازن از طریق مقاومت‌های R_1 و R_p و دشارژ آن از طریق مقاومت R_2 است). ولتاژ روی پایه‌ی B_1 در هنگام شارژ خازن بسیار ناچیز و حدود صفر بوده زیرا جریان عبوری از R_2 بسیار ناچیز است، اما به‌هنگام دشارژ خازن جریان R_2 زیاد می‌شود. ولتاژ B_2 در ابتدا زیاد است و به‌هنگام عمل کردن UJT تا زمانی که خازن در حال دشارژ است از پایه‌ی B_2 نیز جریان عبور می‌نماید و ولتاژ آن کاهش می‌یابد. با دشارژ خازن و قطع جریان این ولتاژ افزایش می‌یابد.

از موج دندان‌های آره‌ای ایجاد شده، در دستگاه‌هایی نظیر اسیلوسکوپ یا تلویزیون استفاده می‌کنند. پالس‌های ایجادشده را نیز برای تحریک گیت عناصری نظیر ترستور و تریاک به کار می‌برند.

برای ساختن مدار می‌توان این مقادیر را به کار برد:


$$V_{BB} = 10 \text{ ولت} \quad R_p = 50 \text{ K}\Omega \quad R_1 = 1 \text{ K}\Omega \quad C = 10 \text{ nF}$$

$$R_2 = 100 \Omega \quad R_3 = 1/5 \text{ K}\Omega \quad \text{UJT} = 2\text{N}2646$$

۱۲-۴- ترانزیستور PUT

PUT^۱ یا ترانزیستور تک قطبی قابل برنامه‌ریزی، یک ترانزیستور سه پایه است که ساختمان داخلی آن از چهار لایه‌ی متناوب از نیمه‌هادی‌های نوع P و N تشکیل شده است. برخلاف تشابه

اسمی که بین PUT و UJT (ترانزیستور تک قطبی) وجود دارد، ساختمان داخلی و شیوه‌ی کار کاملاً متفاوتی دارند. در شکل ۴-۳۳ الف ساختمان PUT و معادل دیودی آن نشان داده شده است.

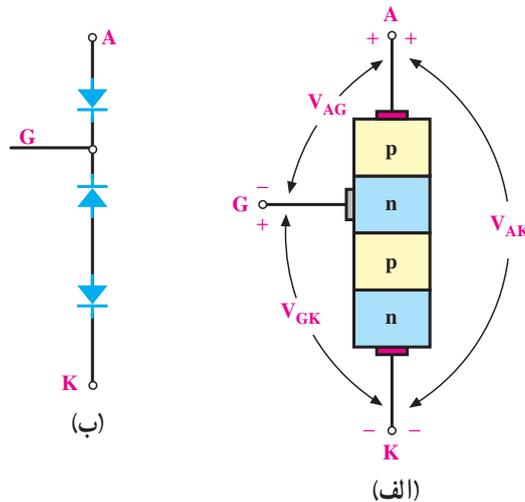

شکل ۴-۳۳

این قطعه دارای چهار لایه‌ی PnPN و یک گیت است که به لایه‌ی نوع n میانی اتصال دارد. علامت اختصاری PUT و



شکل ۴-۳۴


همان‌گونه که از علامت اختصاری آن استنباط می‌شود این قطعه نیز در واقع SCR از نوع گیت آندی است. اصطلاح «برنامه‌ریزی» از این رو برای PUT به کار می‌رود چون به کمک مقاومت‌های بایاس آن R_{B1} و R_{B2} ، هم‌چنین U_{BB} می‌توان آن را کنترل کرد. برای تحریک این نوع SCR باید به گیت ولتاژ منفی حدود ۷/۰ ولت نسبت به آند اعمال کرد. PUT نسبت به UJT دارای امتیازاتی است که عبارت‌اند

الف - ولتاژ شکست آن، بالاتر است.
ب - قادر به کار در ولتاژهای پایین است.
ج - پالس‌های خروجی آن دارای ولتاژ بالاتری است.
د - ولتاژ تحریک آن قابل برنامه‌ریزی است.
ه - قیمت آن کم و اندازه‌ی حقیقی آن کوچک است.
از جمله کاربردهای PUT می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱- PUT = Programmable Unijunction Transistor

نوار نقاله را کنترل می‌کند؛ یعنی به گونه‌ای عمل می‌کند که طی یک زمان مشخص تعدادی معین از اجسامی که در فواصل نامساوی از هم قرار دارند از مقابل نقطه‌ای خاص در روی خط تولید عبور کنند.


۱- ساخت تایمرها در مدارات شارژر،
 ۲- افزایش راندمان مولد (با کنترل ولتاژ V_{BB}).
 ۱-۱۲-۴ کاربرد PUT: بلوک دیاگرام کلی این سیستم در شکل ۴-۳۵ نشان داده شده است. این سیستم سرعت

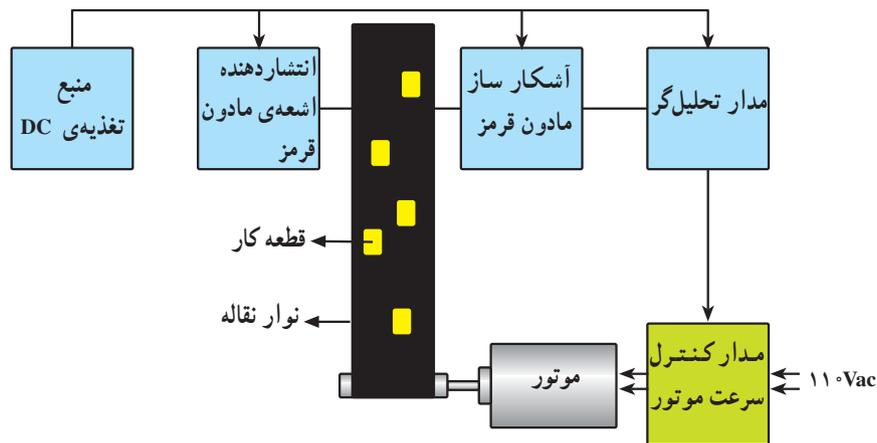

شکل ۴-۳۵

جلوی حس‌کننده^۱ نوری عبور می‌کنند بیش‌تر باشد ولتاژ بالاتر خواهد بود. این ولتاژ در مدار برای کنترل دور موتور به کار رفته و باعث تنظیم سرعت موتور الکتریکی می‌شود. در شکل ۴-۳۶ این مدار نشان داده شده است. توجه داشته باشید که بایاس PUT می‌تواند روی گیت یا آند انجام شود.


هرگاه جسمی که روی تسمه‌ی نقاله‌ی متحرک قرار دارد از مقابل آشکارساز نوری عبور کرده، مانع از عبور اشعه‌ی مادون قرمز شود شمارنده‌ی دیجیتالی یک شماره می‌اندازد. بعد از مدت‌زمان خاص این شماره‌های جمع‌شده از طریق مدار تحلیل‌گر به یک ولتاژ مناسب تبدیل می‌شود. هرچه تعداد اجسامی که از

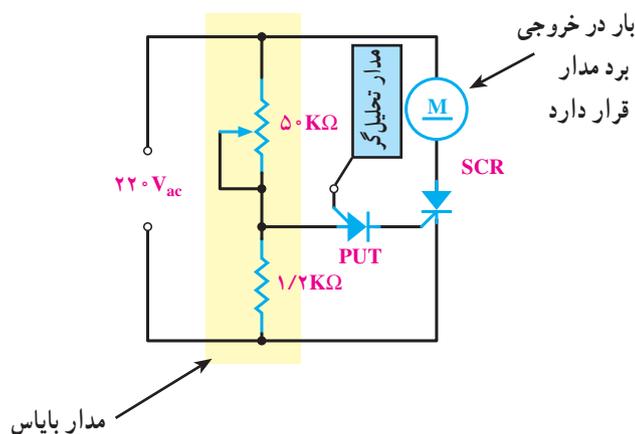

شکل ۴-۳۶

می‌دهد و سرعت آن را کاهش می‌دهد. اگر ولتاژ گیت PUT کاهش یابد SCR زودتر روشن می‌شود. این روند باعث می‌شود تا سرعت موتور را به‌گونه‌ای اتوماتیک بتوان تنظیم کرد. شکل ۴-۳۷ تصویری است از برد مدار چاپی به‌همراه قطعات نصب شده‌ی روی آن.

این ولتاژ نسبی توسط مدار تحلیل‌گری برای گیت PUT که در روی برد مدار کنترل سرعت است به‌کار می‌رود. این ولتاژ سبب می‌شود تا گیت PUT تحریک شود و در نقطه‌ای از موج ac هدایت کند. در صورتی که ولتاژ گیت PUT زیاد شود تریستور دیرتر روشن می‌شود و مقدار متوسط قدرت کم‌تری به موتور

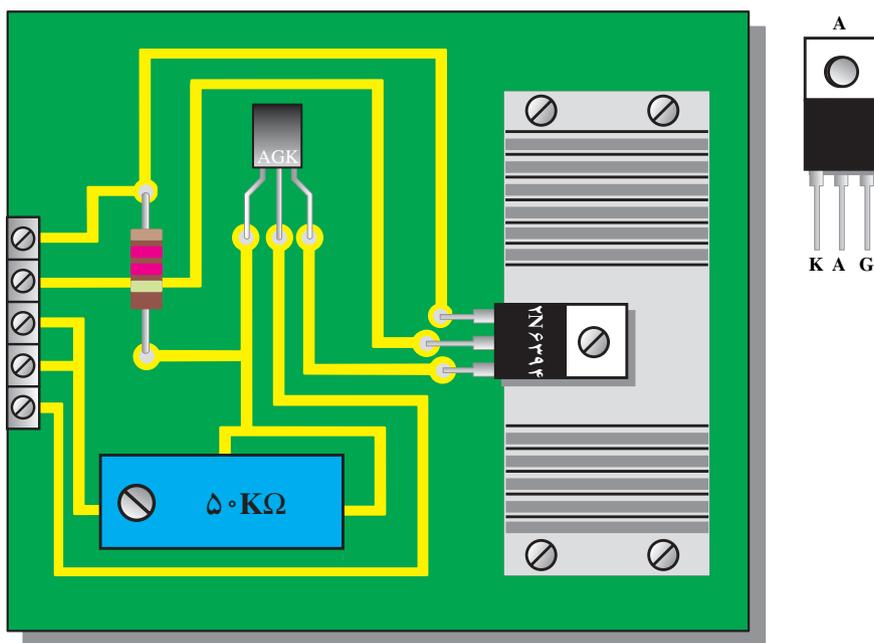

شکل ۴-۳۷

لحظه‌ی دلخواه انجام داد و بر روی شکل موج خروجی اثر گذاشت.

در شکل ۴-۳۸ مدار و شکل موج‌های ولتاژ و جریان دوسر بار (v_L و i_L)؛ جریان‌های تحریک (i_g) و جریان عبوری از هر تریستور (i_1 تا i_4) نشان داده شده است. چون بار با خاصیت سلفی زیاد است، شکل موج جریان بار بدون ضربان می‌باشد.


لازم به ذکر است که در بار اهمی خالص قسمت منفی ولتاژ بار (v_L) حذف می‌شود و شکل موج جریان بار (i_L) نیز مشابه شکل موج ولتاژ بار خواهد شد.

۴-۱۳- یک‌سوسازی تریستوری


در صنعت از مدارهای یک‌سوساز قابل کنترل تک‌فاز و سه‌فاز در اشکال مختلف استفاده می‌شود که در این جا دو نمونه از آن تشریح می‌شود.

۴-۱۳-۱ یک‌سوساز تمام موج تریستوری

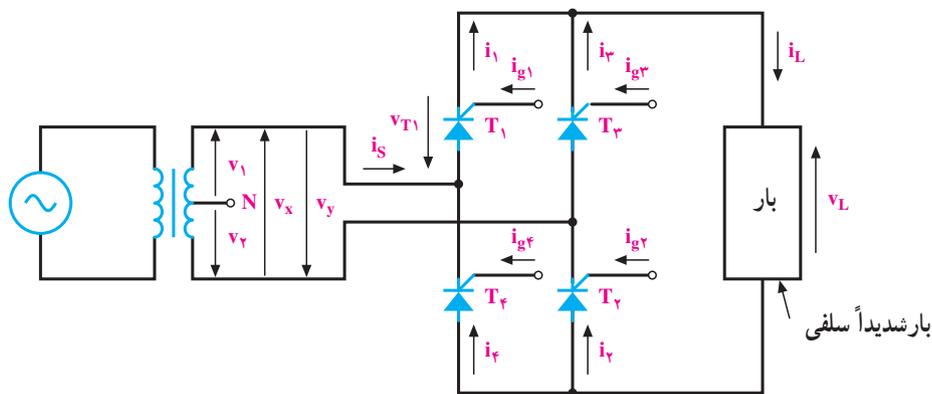تک‌فاز: این مدار با همان شرایط کاری و مشابه مدار یک‌سوسازی دیودی عمل می‌کند یعنی در هر نیم‌سیکل دو تریستور عمل هدایت جریان را انجام می‌دهند. با این تفاوت که در مدارهای یک‌سوسازی تریستوری از طریق یک مدار فرمان و با اعمال پالس‌های همزمان به گیت تریستورها می‌توان عمل هدایت را در



(الف)

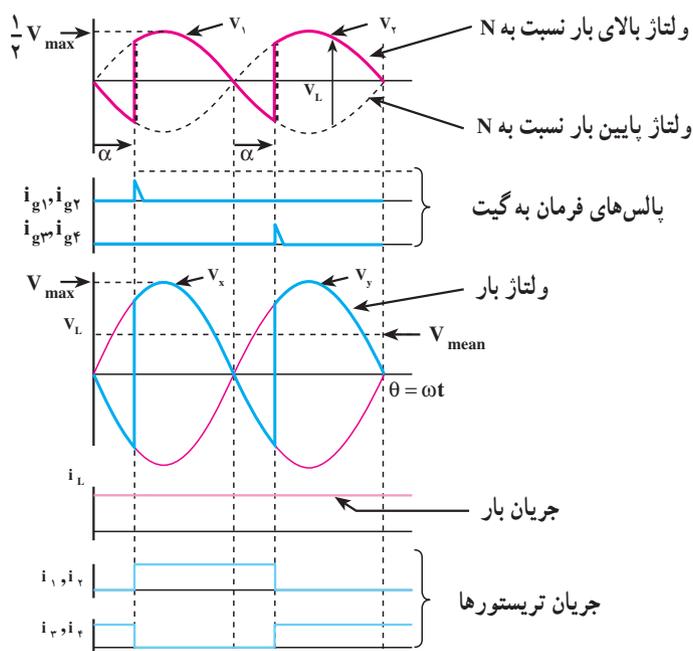


(ب)

شکل ۴-۳۸

قرار می‌گیرد، آند آن نسبت به کاتد مثبت تر است؛ پس در این فاصله می‌توان جریان تحریکی را به گیت آن تریتور فرستاد تا عمل هدایت را انجام دهد. در شکل ۴-۳۹ وضعیت جریان‌های تحریک (i_g) جریان‌های عبوری از هر تریتور (i_1 تا i_3) ولتاژ و جریان دوسر بار (I_L و V_L) در زاویه‌ی آتش (α) نشان داده شده است.

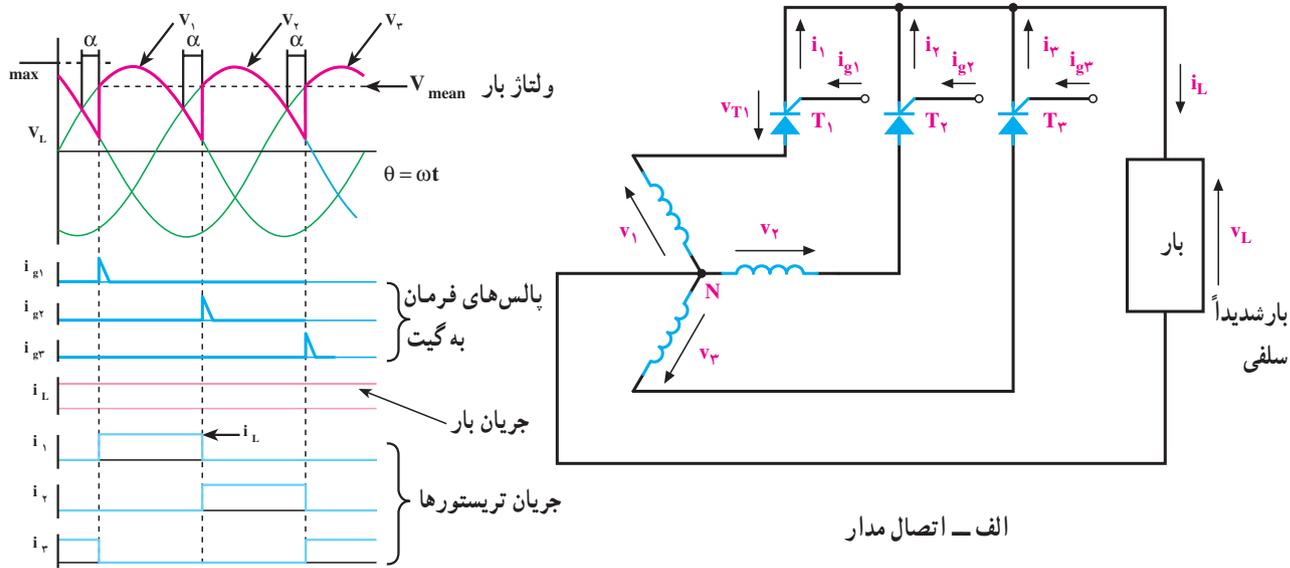۲-۱۳-۴- یک‌سوساز نیم‌موج تریتوری سه‌فاز: اصول کار این مدار نیز مانند یک سوساز نیم‌موج تک‌فاز است؛ با این تفاوت که در این مدار با فرستادن جریان به گیت هر تریتور می‌توان آن را در وضعیت وصل قرار داد. همان‌گونه که در شکل ۴-۳۹ مشاهده می‌شود هر فاز نسبت به دو فاز دیگر در هر 120° درجه مثبت تر است؛ بنابراین، تریتوری که در مسیر آن فاز



ب - شکل موج‌ها با زاویه تأخیر آتش کوچک


شکل ۴-۳۹ - مدار سه فاز تمام کنترل شده نیم موج تریستوری

مدار فرمان تریستور را مقاومت‌های R_1 ، R_2 و دیودهای D_1 و D_2 تشکیل می‌دهند؛ برای مثال اگر مقدار مقاومت R_2 را افزایش دهیم جریان عبوری از گیت تریستور کم شده، SCR دیرتر تحریک می‌شود. در نتیجه، سرعت موتور نیز کاهش می‌یابد. پس به این ترتیب می‌توانیم با تغییر در مقدار مقاومت R_2 ، جریان تحریک گیت تریستور را تغییر دهیم که با این کار سرعت موتور نیز تغییر می‌کند.

در لحظاتی که جریان به گیت هر تریستور اعمال می‌شود (i_g) مسیر جریان بار (I_L) از طریق آن تریستور بسته می‌شود پس شکل موج جریان بار هر 120° درجه تابع یکی از تریستورها است.

۴-۱۴ - کنترل دور موتورهای dc

در شکل ۴-۴۰ مدار نشان داده شده است که در آن موتور جریان مستقیم به گونه‌ی سری با تریستور قرار گرفته است.

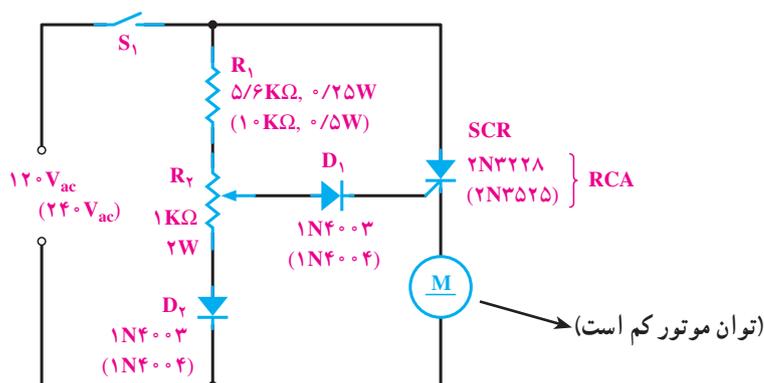

شکل ۴-۴۰

در شکل ۴-۴۱ تصویر دو کنترل کننده‌ی دور موتورهای (ac و dc) نشان داده شده است.




شکل ۴-۴۱

D_1 و T_2 در بایاس موافق قرار دارند. بدین ترتیب، برای هادی شدن هر تریستور کافی است کلید S فشار داده شود. در این صورت، جریان از طریق هر تریستور به بار خواهد رسید. از این مدار هنگامی استفاده می‌شود که تریاک موجود نباشد، زیرا عملکرد آن مانند تریاک است.

۴-۱۵- کنتاکتور الکترونیکی

در مدارات الکترونیکی از ترکیب دو تریستور مخالف موازی می‌توان ترکیبی را ساخت که به صورت کلید یا رگولاتورهای فازی به کار می‌روند. اصطلاحاً به این مدارات «کنتاکتورهای الکترونیکی» گویند. کنتاکتورهای الکترونیکی نسبت به کنتاکتورهای الکترومغناطیسی دارای این مزایا هستند:

- الف - زمان جواب گرفتن از آن‌ها بسیار کوتاه است.
 - ب - قطع دائم مدار در زمانی که جریان در آن صفر شود.
 - ج - کنتاکت‌های فلزی در آن وجود ندارند.
 - د - این سیستم بی‌سر و صدا کار می‌کند.
 - ه - امکان فرستادن فرمان برای قدرت‌های کوچک یا خیلی بزرگ وجود دارد (مانند ماشین‌های جوش کاری).
- شکل ۴-۴۲ تصویری از مدار کنتاکتور الکترونیکی است. در این مدار دیودهای D_1 و D_2 به عنوان یک سوکننده و R به منظور کنترل جریان گیت تریستورها به کار برده شده‌اند. در نیم‌سیکل مثبت، T_1 در بایاس موافق و در نیم‌سیکل منفی

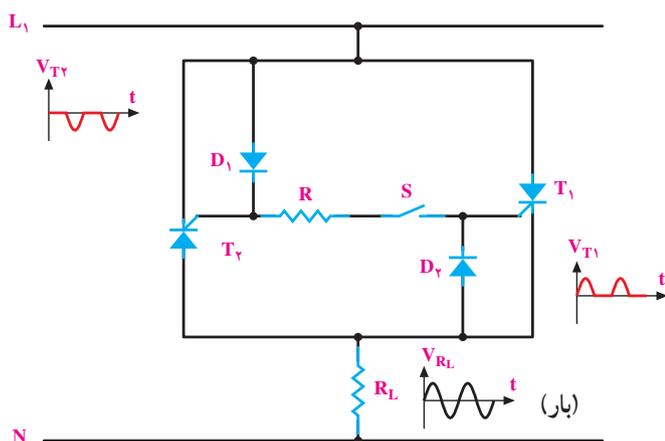


شکل ۴-۴۲

۴-۱۶- رگولاتور شارژ باتری

باتری است. اجزا و عناصر اصلی چنین مدارى در شکل ۴-۴۳ دیده می‌شود.

از جمله کاربردهای مشهور SCR در رگولاتورهای شارژ

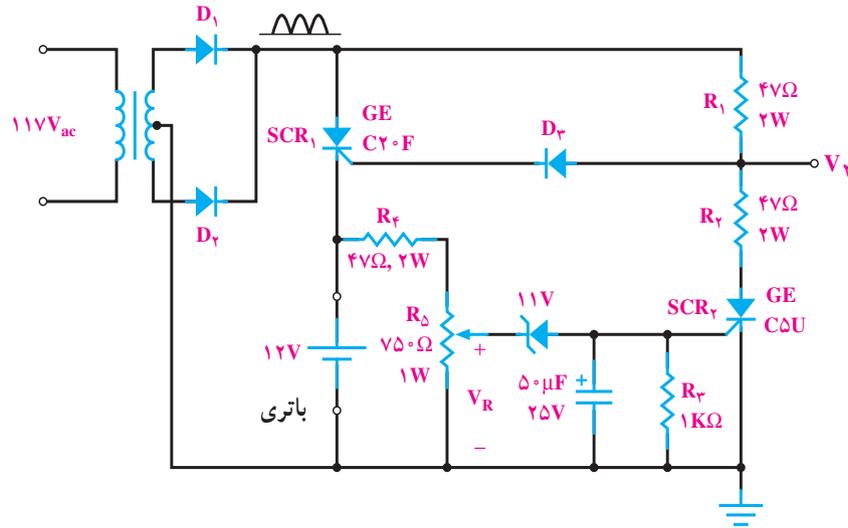

شکل ۴-۴۳- رگولاتور شارژ باتری


جریان به گیت، ترستور SCR_2 روشن و مدار از طریق دو مقاومت SCR_2 و R_2 بسته می‌شود که در نتیجه ولتاژ خروجی یک سوساز بین آنها تقسیم خواهد شد. در این حالت هم چنین ولتاژ دوسر مقاومت R_2 (گره V_p) به اندازه‌ای نیست که ترستور SCR_1 را روشن کند؛ از این رو مدار SCR_1 قطع می‌گردد و عمل شارژ به صورت اتوماتیک متوقف می‌شود.

طرز کار مدار بدین صورت است که ابتدا ولتاژ متناوب به وسیله دیودهای D_1 و D_2 یک سو شده و به آند SCR_1 ، هم چنین از طریق مقاومت R_1 و دیود D_3 به گیت ترستور SCR_1 به منظور تحریک اعمال می‌شود. با روشن شدن SCR_1 شارژ باتری آغاز خواهد شد. در شروع شارژ ولتاژ کم باتری به صورت یک افت ولتاژ کوچک در بین دو مقاومت R_3 و R_4 تقسیم می‌شود. این ولتاژ ابتدا نمی‌تواند دیود زنر را که در بایاس معکوس است به هدایت ببرد.

۴-۱۷- کنترل اتوماتیک درجه‌ی حرارت المان حرارتی

در شکل ۴-۴۴ مدار کنترل کننده‌ی اتوماتیک درجه‌ی حرارت المان حرارتی نشان داده شده است. یکی از قطعات مدار

با ادامه‌ی عمل شارژ، ولتاژ باتری به حدی می‌رسد که ولتاژ دوسر مقاومت R_5 (V_R) به اندازه‌ای می‌رسد که می‌تواند دیود زنر و SCR_2 را روشن کند. با هادی شدن دیود زنر و رسیدن

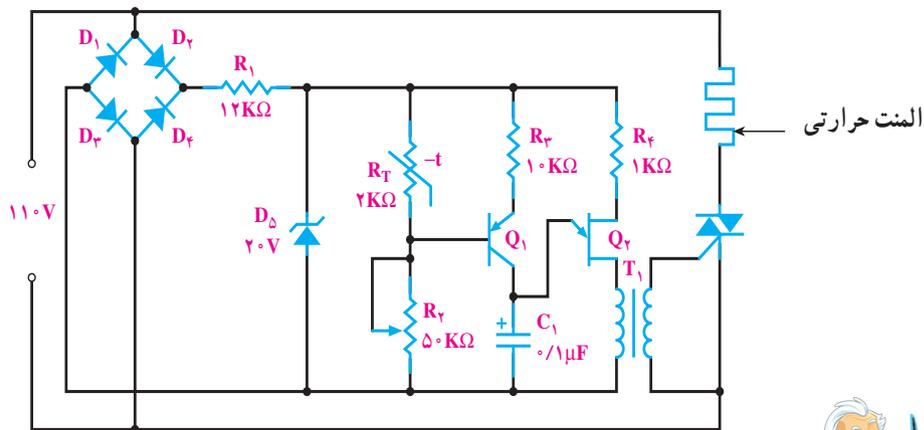

شکل ۴-۴۴

مقاومت با ضریب حرارتی منفی (NTC) است. این مقاومت حرارتی به همراه مقاومت R_2 بایاس بیس ترانزیستور Q_1 را به عهده دارد. ولتاژ متناوب ورودی (برق شهر) به وسیله‌ی مدار پُل یک سوساز تمام موج یک سو می شود و از طریق مقاومت R_1 به مدار کنترل اعمال می گردد. مقدار موج یک سو شده به وسیله‌ی دیود زنر روی 20° ولت تثبیت می شود. R_2 به گونه‌ای تنظیم می شود که Q_1 در درجه‌ی حرارت معین که از قبل تعیین شده قطع گردد. وقتی Q_1 قطع است، خازن C_1 نمی تواند شارژ کند. در نتیجه، گیت UJT تحریک نمی شود و UJT قطع می گردد. با قطع UJT پالسی ایجاد نمی شود تا گیت ترایاک را تحریک کند؛ از این رو ترایاک قطع و المنت حرارتی خنک خواهد بود. با خنک بودن المنت حرارتی NTC که بدنه‌ی آن به المنت نزدیک

است خنک می گردد و مقاومت آن زیاد می شود. زیاد شدن مقاومت NTC سبب افزایش ولتاژ امیتر – بیس Q_1 شده، Q_1 وصل می شود؛ هم چنین جریان کلکتور Q_1 خازن C_1 را شارژ می کند، با شارژ خازن، گیت UJT تحریک می شود و UJT وصل می کند. پالس ایجاد شده گیت ترایاک را تحریک می کند و ترایاک وصل می شود. در نتیجه از المنت جریان عبور نموده آن را گرم می کند.

هرگاه حرارت المنت از حد تعیین شده تجاوز کند مقاومت NTC آن قدر کاهش می یابد که سبب قطع Q_1 و در نهایت، موجب قطع ترایاک می شود، این امر جریان المنت را قطع می کند و سبب خنک شدن آن می شود.

- ۱- ساختمان داخلی و اساس کار دیود چهارلایه را توضیح دهید.
- ۲- ساختمان داخلی SCR را توضیح داده، شرایط هدایت آن را بنویسید.
- ۳- با رسم مدار روش آزمایش ترستور را توضیح دهید.
- ۴- مدار کنترل جریان ترستوری را رسم نموده، طرز کار آن را توضیح دهید.
- ۵- نقش مقاومت R_T و ترانزیستور T_T در مدار چشم الکترونیک چیست؟
- ۶- «دیاک» چیست و نحوه‌ی بایاس آن چگونه است؟
- ۷- نقشه‌ی مدار کنترل‌کننده‌ی دور موتور اونیورسال نیم‌موج را رسم کرده، طرز کار آن را توضیح دهید.
- ۸- روشهای روشن کردن ترایاک را به‌همراه رسم مدارهای مربوط شرح دهید.
- ۹- نقش خازن C_1 ، C_2 و DIAC در نقشه‌ی دایمر (کاربرد ترایاک) چیست؟
- ۱۰- ساختمان داخلی UJT را به همراه رسم علامت اختصاری آن توضیح دهید.
- ۱۱- مدار بایاس ترانزیستور UJT را رسم کرده، طرز کار آن را توضیح دهید.
- ۱۲- ترستور گیت آندی (PUT) را از نظر ساختمان داخلی توضیح دهید.
- ۱۳- مزایای PUT نسبت به UJT را برشمارید و کاربردهای آن را تشریح کنید.
- ۱۴- مدارهای یک‌سوساز کنترل‌شده (ترستوری) نیم‌موج و تمام‌موج را برای حالات زیر رسم نموده، شکل موج ولتاژ خروجی مدار را برای زاویه‌ی آتش $\alpha = 30^\circ$ رسم کنید.
الف - تک‌فاز
ب - سه‌فاز
- ۱۵- نقش دیود D_1 در مدار کنترل دور موتور dc چیست؟
- ۱۶- مدار کنتاکتور الکترونیکی را رسم نمایید و به این سؤالات پاسخ دهید.
الف - طرز کار
ب - زمینه‌ی کاربردی
ج - رسم شکل موج‌های ورودی و خروجی
- ۱۷- در مدار رگولاتور شارژ باتری، نقش دیود D_3 و مقاومت R_5 و ترستور SCR_2 چیست؟
- ۱۸- در نقشه مدار کنترل‌کننده‌ی اتوماتیک درجه‌ی حرارت یک المان حرارتی شکل ۴-۴۴، نقش عناصر T_1 ، D_5 ، Q_2 ، Q_1 ، NTC چیست؟